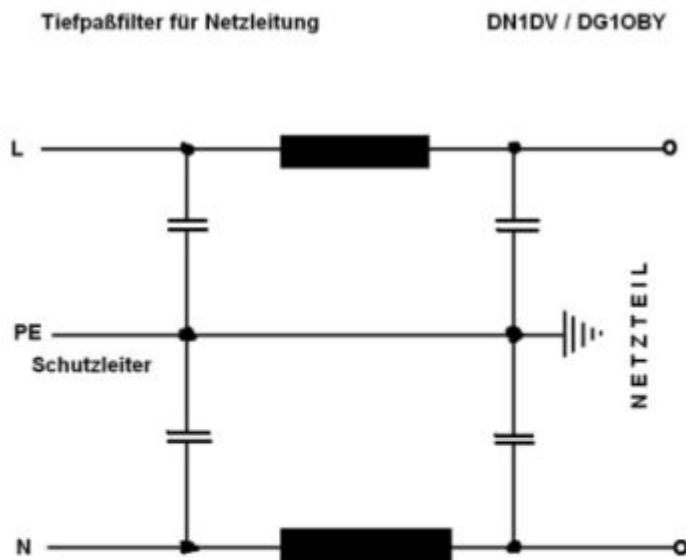


Im AFU Unterricht hatten wir ja schon die Filter durchgenommen
Hochpass - Tiefpass – Bandpass – Saugkreis – Topf – Sperrkreis – und und und
Heute besprechen wir einen einfachen aber Wirkungsstarken Netz Filter
Den wir auch gleich im Eigenbau anfertigen

Siehe Bild :



Einbau , zwischen Netz und Sendernetzteil, besonders gut, gleich ein Abgeschirmtes Netz-Zuleitung zu verwenden.

ACHTUNG : das Gehäuse bitte nicht aus Metall Basteln