



Bundesnetzagentur

Prüfungsfragen im Prüfungsteil

„Technische Kenntnisse“

bei Prüfungen zum Erwerb von Amateurfunkzeugnissen

der Klasse E

1. Auflage, September 2006

Bearbeitet und herausgegeben von der
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas,
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen

**Prüfungsfragen im Prüfungsteil „Technische Kenntnisse“
bei Prüfungen zum Erwerb von Amateurfunkzeugnissen der
Klasse E**

1. Auflage, September 2006

Bestelladresse:

Bundesnetzagentur
Außenstelle Erfurt
Druckschriftenversand
Zeppelinstraße 16
99096 Erfurt

Tel: 0361 / 7398-272, Fax: 0361 / 7398-180,
E-Mail: druckschriften.versand@bnetza.de

Herausgeber:

Bundesnetzagentur
Referat 225
Canisiusstraße 21
55122 Mainz

E-Mail: Poststelle@BNetzA.de
Fax: 06131 - 18 5644

Hinweise des Herausgebers

Dieser Fragen- und Antwortenkatalog basiert auf § 4 Abs. 1 Amateurfunkgesetz (AFuG) in Verbindung mit § 4 der durch Artikel 1 Ziffer 2 der Ersten Verordnung zur Änderung der Amateurfunkverordnung vom 25. August 2006 (BGBl. I S. 2070) geänderten Verordnung zum Gesetz über den Amateurfunk (AFuV) vom 15. Februar 2005 (BGBl. I S. 242) in der Form, wie sie am 1. Februar 2007 in Kraft tritt. Aus dem Katalog ersichtliche Einzelheiten werden erst ab dem 1. Februar 2007 bei Amateurfunkprüfungen umgesetzt bzw. angewendet. Dazu erfolgt vor dem 1. Februar 2007 eine entsprechende Veröffentlichung im Amtsblatt der Bundesnetzagentur.

Dieser Fragen- und Antwortenkatalog unterliegt den Bestimmungen des § 5 des Urheberrechtsgesetzes (UrhG). Er kann jederzeit erweitert und aktualisiert werden. Neuauflagen werden im Amtsblatt der Bundesnetzagentur bekannt gegeben.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Allgemeine Informationen und Hinweise	5
1 Prüfungsfragen im Prüfungsteil „Technische Kenntnisse“ der Klasse E	7
1.1 Allgemeine mathematische Grundkenntnisse und Größen	7
1.1.1 Allgemeine mathematische Grundkenntnisse	7
1.1.2 Größen und Einheiten	7
1.2 Elektrizitäts-, Elektromagnetismus- und Funktheorie	7
1.2.1 Leiter, Halbleiter und Isolator	7
1.2.2 Strom- und Spannungsquellen	8
1.2.3 Elektrisches Feld	8
1.2.4 Magnetisches Feld	9
1.2.5 Elektromagnetisches Feld	9
1.2.6 Sinusförmige Signale	10
1.2.7 Nichtsinusförmige Signale	11
1.2.8 Modulierte Signale	11
1.2.9 Ohmsches Gesetz, Leistung und Energie	12
1.3 Elektrische und elektronische Bauteile	13
1.3.1 Widerstand	13
1.3.2 Kondensator	14
1.3.3 Spule	14
1.3.4 Übertrager und Transformatoren	15
1.3.5 Diode	15
1.3.6 Transistor	16
1.4 Elektronische Schaltungen und deren Merkmale	17
1.4.1 Serien- und Parallelschaltung von Widerständen, Spulen und Kondensatoren	17
1.4.2 Schwingkreise und Filter	18
1.4.3 Stromversorgung	19
1.4.4 Verstärker	20
1.4.5 Modulator / Demodulator	20
1.4.6 Oszillator	21
1.5 Analoge und digitale Modulationsverfahren	21
1.5.1 Amplitudenmodulation AM, SSB	21
1.5.2 Frequenzmodulation	22
1.5.3 Text-, Daten- und Bildübertragung	22

1.6	Funk-Empfänger	23
1.6.1	Einfach- und Doppelsuperhet-Empfänger	23
1.6.2	Blockschaltbilder	24
1.6.3	Betrieb und Funktionsweise einzelner Stufen	25
1.6.4	Empfängermerkmale	25
1.7	Funksender	26
1.7.1	Blockschaltbilder	26
1.7.2	Betrieb und Funktionsweise einzelner Stufen	27
1.7.3	Betrieb und Funktionsweise von HF-Leistungsverstärkern	27
1.7.4	Betrieb und Funktionsweise von HF-Transceivern	28
1.7.5	Unerwünschte Aussendungen	28
1.8	Antennen und Übertragungsleitungen	29
1.8.1	Antennen	29
1.8.2	Antennenmerkmale	30
1.8.3	Übertragungsleitungen	31
1.8.4	Anpassung, Transformation und Symmetrierung	32
1.9	Wellenausbreitung und Ionosphäre	33
1.9.1	Ionosphäre	33
1.9.2	Kurzwellenausbreitung	33
1.9.3	Wellenausbreitung oberhalb 30 MHz	34
1.10	Messungen und Messinstrumente	35
1.10.1	Messinstrumente	35
1.10.2	Durchführung von Messungen	36
1.11	Störemissionen, Störfestigkeit, Schutzanforderungen, Ursachen, Abhilfe	37
1.11.1	Störungen elektronischer Geräte	37
1.11.2	Ursachen für Störungen	38
1.11.3	Maßnahmen zur Störungsbeseitigung	39
1.12	Elektromagnetische Verträglichkeit, Anwendung, Personen- und Sachschutz	40
1.12.1	Störfestigkeit	40
1.12.2	Schutz von Personen	41
1.12.3	Sicherheit	42
2	Prüfungsfragen in den Prüfungsteilen „Betriebliche Kenntnisse“ und „Kenntnisse von Vorschriften“ (Hinweis)	43
Anhang: Formelsammlung zum Prüfungsteil „Technische Kenntnisse“ der Klasse E		45

Beilage: Antrag auf Zulassung zur Amateurfunkprüfung

Allgemeine Informationen und Hinweise

Dieser Fragen- und Antwortenkatalog veranschaulicht Prüfungsinhalte und -anforderungen im Prüfungsteil „Technische Kenntnisse“, die bei Prüfungen zum Erwerb von Amateurfunkzeugnissen der Klasse E **ab dem 1. Februar 2007** gefordert werden. Die Prüfungsinhalte und -anforderungen berücksichtigen den ERC -Report 3² (Übersetzung ins Deutsche veröffentlicht in Anlage 2 zur Amtsblattverfügung Nr. 93/2005 der Bundesnetzagentur) sowie weitergehende Anforderungen, die sich unter anderem aus dem Amateurfunkgesetz (AFuG) und der Amateurfunkverordnung (AFuV) ergeben.

Für den Erwerb eines Amateurfunkzeugnisses müssen die Prüfungsteile „Technische Kenntnisse“, „Betriebliche Kenntnisse“ und „Kenntnisse von Vorschriften“ erfolgreich abgelegt werden. Die Inhalte und Anforderungen der Prüfungsteile für die Klassen A und E unterscheiden sich ab dem 1. Februar 2007 nur noch beim Prüfungsteil „Technische Kenntnisse“. Der Aufstieg von Klasse E nach Klasse A ist mit einer Zusatzprüfung möglich, die nur aus dem Prüfungsteil „Technische Kenntnisse“ der Klasse A besteht.

Die Inhalte und Anforderungen der Prüfungsteile sind in den folgenden drei Fragen- und Antwortenkatalogen veranschaulicht, die mindestens 3 Monate vor ihrer Anwendung neu herausgegeben werden:

- Prüfungsfragen in den Prüfungsteilen „Betriebliche Kenntnisse“ und „Kenntnisse von Vorschriften“ bei Prüfungen zum Erwerb von Amateurfunkzeugnissen der Klassen A und E,
- Prüfungsfragen im Prüfungsteil „Technische Kenntnisse“ bei Prüfungen zum Erwerb von Amateurfunkzeugnissen der Klasse A,
- Prüfungsfragen im Prüfungsteil „Technische Kenntnisse“ bei Prüfungen zum Erwerb von Amateurfunkzeugnissen der Klasse E.

Bei den Prüfungen müssen nicht ausschließlich Fragen und Antworten aus diesen Katalogen verwendet werden. Es können auch andere Fragen und Antworten verwendet werden, die sich inhaltlich an den Fragen des betreffenden Katalogs orientieren. Die Fragenkataloge können zwar als Hilfsmittel zur Vorbereitung auf die Amateurfunkprüfung dienen, sie sind jedoch keine Lehrbücher und können die Vielseitigkeit der handelsüblichen Fachliteratur nicht ersetzen.

Die richtige Antwort bei jeder Frage ist in den Katalogen immer die Antwort A. Die Antworten B, C und D sind falsche oder teilweise falsche Antworten. In den Prüfungsbögen werden die Antworten in zufälliger Reihenfolge angeordnet. Bei der Prüfung ist im Antwortbogen die als richtig angesehene Antwort anzukreuzen.

Bei der Prüfung wird im Prüfungsteil „Technische Kenntnisse“ eine Formelsammlung für die jeweilige Klasse zur Verfügung gestellt. Die Formelsammlung entspricht der als Anhang im Technik-Fragenkatalog für die jeweilige Klasse enthaltenen Formelsammlung und kann auch erforderliche Korrekturen und Ergänzungen enthalten. Andere Formelsammlungen dürfen bei der Prüfung nicht benutzt werden. Weiterhin sind bei der Prüfung im Teil „Technische Kenntnisse“ als Hilfsmittel eigene nicht programmierbare Taschenrechner ohne Textspeicher zulässig.

Bis zum 31. Januar 2007 gelten für die Inhalte, Anforderungen und die Durchführung der Prüfungen ausschließlich die bisherigen von der Regulierungsbehörde bzw. der Bundesnetzagentur veröffentlichten Fragenkataloge und Einzelheiten gemäß den Verfügungen Nr. 10/2005, Nr. 81/2005 und Nr. 35/2006. Diese werden für die Zeit ab dem 1. Februar 2007 geändert bzw. neu veröffentlicht.

Weitere Informationen sowie Regelungen und Antragsformblätter zum Thema Amateurfunk sind unter <http://www.bundesnetzagentur.de/enid/Amateurfunk> zu finden.

Die in diesem Katalog enthaltenen Fragen wurden unter Mitwirkung von Amateurfunkvereinigungen und einzelnen Funkamateuren erstellt. Wir danken allen, die zu der Erstellung dieses Katalogs beigetragen haben.

Bundesnetzagentur 225-9

¹ ERC ist der Europäische Ausschuss für Funkangelegenheiten der CEPT (Europäische Konferenz der Verwaltungen für Post und Telekommunikation) und die Vorgängerorganisation des ECC (Ausschuss für Elektronische Kommunikation der CEPT).

Bitte beachten Sie die allgemeinen Informationen und Hinweise auf Seite 5 dieses Katalogs.

1 Prüfungsfragen im Prüfungsteil „Technische Kenntnisse“ der Klasse E

1.1 Allgemeine mathematische Grundkenntnisse und Größen

Der zu 1.1 insgesamt erforderliche Prüfungsstoff ist in den Abschnitten 1.1.1 bis 1.1.2 enthalten.

1.1.1 Allgemeine mathematische Grundkenntnisse

TA101 0,042 A entspricht

- A $42 \cdot 10^{\overset{+}{2}} \text{ A}$.
- B $42 \cdot 10^{\overset{+}{3}} \text{ A}$.
- C $42 \cdot 10^{\overset{+}{4}} \text{ A}$.
- D $42 \cdot 10^{\overset{-}{2}} \text{ A}$.

TA102 $42 \cdot 10^{\overset{+}{10}} \text{ A}$ entspricht

- A $420 \cdot 10^{\overset{+}{10}} \text{ A}$.
- B $420 \cdot 10^{\overset{+}{6}} \text{ A}$.
- C $420 \cdot 10^{\overset{+}{4}} \text{ A}$.
- D $42 \cdot 10^{\overset{-}{6}} \text{ A}$.

TA103 100 mW entspricht

- A 10 W .
- B 1 W .
- C $0,001 \text{ W}$.
- D $0,04 \text{ W}$.

TA104

- A 4 200 000 Hz entspricht
- B $4,2 \cdot 10^{\overset{+}{6}} \text{ Hz}$.
- C $42 \cdot 10^{\overset{+}{6}} \text{ Hz}$.
- D $4,2 \cdot 10^{\overset{+}{6}} \text{ Hz}$.

$42 \cdot 10^{\overset{+}{10}} \text{ Hz}$.

1.1.2 Größen und Einheiten

TA201 Welche Einheit wird für die elektrische Spannung verwendet?

- A Volt (V)
- B Ampere (A)
- C Ohm (Ω)
- D Amperestunden (Ah)

TA202 Welche Einheit wird für die elektrische Ladung verwendet?

- A Amperesekunde (As)
- B Kilowatt (kW)
- C Joule (J)
- D Ampere (A)

TA203 Welche Einheit wird für die elektrische Leistung verwendet?

- A Watt (W)
- B Kilowattstunden (kWh)
- C Joule (J)
- D Amperestunden (Ah)

TA204 In welcher Einheit wird der elektrische Widerstand angegeben?

- A Ohm
- B Farad
- C Siemens
- D Henry

TA205 Welche der nachfolgenden Antworten enthält nur Basiseinheiten nach dem internationalen Einheitensystem?

- A Ampere, Kelvin, Meter, Sekunde
- B Sekunde, Meter, Volt, Watt
- C Farad, Henry, Ohm, Sekunde
- D Grad, Hertz, Ohm, Sekunde

TA206 0,22 μF sind

- A 220 nF.
- B 22 nF.
- C 220 pF.
- D 22 pF.

TA207 3,75 MHz sind

- A 3750 kHz.
- B 375 kHz.
- C 0,0375 GHz.
- D 0,375 GHz.

TA208 Welche Einheit wird für die Kapazität verwendet?

- A Farad (F)
- B Ohm (Ω)
- C Siemens (S)
- D Henry (H)

1.2 Elektrizitäts-, Elektromagnetismus- und Funktheorie

1.2.1 Leiter, Halbleiter und Isolator

TB101 Welche Gruppe enthält insgesamt die besten gut leitenden Metalle?

- A Silber, Kupfer, Aluminium
- B Silber, Kupfer, Blei
- C Kupfer, Eisen, Zinn
- D Aluminium, Kupfer, Quecksilber

TB102 Welches der genannten Metalle hat die beste elektrische Leitfähigkeit?

- A Silber
- B Kupfer
- C Gold
- D Zinn

TB103 Welches der genannten Metalle hat die schlechteste elektrische Leitfähigkeit?


- A Zinn
- B Kupfer
- C Gold
- D Aluminium

- TB104 Welche Gruppe von Materialien enthält nur Nichtleiter (Isolatoren)?**
- A Epoxid, Polyethylen (PE), Polystyrol (PS)
 - B Pertinax, Polyvinylchlorid (PVC), Graphit Polyethylen
 - C (PE), Messing, Konstantan
 - D Teflon, Pertinax, Bronze

- TB105 Was verstehen Sie unter Halbleitermaterialien?**
- A Einige Stoffe (z.B. Silizium, Germanium) sind in reinem Zustand bei Raumtemperatur gute Isolatoren. Durch geringfügige Zusätze von geeigneten anderen Stoffen oder bei hohen Temperaturen werden sie jedoch zu Leitern.
 - B Einige Stoffe (z.B. Silizium, Germanium) sind in reinem Zustand bei Raumtemperatur gute Leiter. Durch geringfügige Zusätze von geeigneten anderen Stoffen oder bei hohen Temperaturen nimmt jedoch ihre Leitfähigkeit ab.
 - C Einige Stoffe wie z.B. Indium oder Magnesium sind in reinem Zustand gute Isolatoren. Durch geringfügige Zusätze von Silizium, Germanium oder geeigneten anderen Stoffen werden sie jedoch zu Leitern.
 - D Einige Stoffe (z.B. Silizium, Germanium) sind in trockenem Zustand gute Elektrolyten. Durch geringfügige Zusätze von Wismut oder Tellur kann man daraus entweder N-leitendes- oder P-leitendes Material für Anoden bzw. Kathoden von Halbleiterbauelementen herstellen.

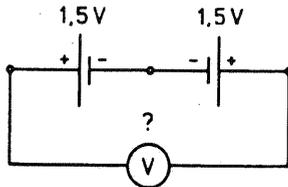1.2.2 Strom- und Spannungsquellen


- TB201 Welche Spannung zeigt der Spannungsmesser in folgender Schaltung?**



- A 0 V
 - B 3 V
 - C -3 V
 - D 1,5 V
- TB202 Folgende Schaltung eines Akkus besteht aus Zellen von je 2 V. Jede Zelle kann 10 Ah Ladung liefern. Welche Daten hat der Akku?**
-
- A 12 V / 10 Ah
 - B 12 V / 60 Ah 2
 - C V / 10 Ah
 - D 2 V / 60 Ah

- TB203 Was versteht man unter „technischer Stromrichtung“ in der Elektrotechnik?**
- A Man nimmt an, dass der Strom vom Pluspol zum Minuspol fließt.
 - B Man nimmt an, dass der Strom vom Minuspol zum Pluspol fließt.
 - C Es ist die Flussrichtung der Elektronen vom Minuspol zum Pluspol.
 - D Es ist die Flussrichtung der Elektronen vom Pluspol zum Minuspol.

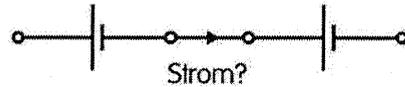
- TB204 Kann in folgender Schaltung von zwei gleichen Spannungsquellen Strom fließen? Welche Begründung ist richtig?**



- A Nein, weil kein geschlossener Stromkreis vorhanden ist.
 - B Nein, weil der Pluspol mit dem Minuspol verbunden ist.
 - C Ja, sogar Kurzschlussstrom, weil der Pluspol mit dem Minuspol verbunden ist.
 - D Ja. Der Strom hängt vom Innenwiderstand der Batterien ab.
- TB205 Wie lange könnte man mit einem voll geladenen Akku mit 55 Ah einen Amateurfunkempfänger betreiben, der einen Strom von 0,8 A aufnimmt?**
- A 68 Stunden und 45 Minuten
 - B Genau 44 Stunden
 - C 6 Stunden 52 Minuten und 30 Sekunden
 - D 69 Stunden und 15 Minuten

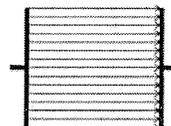
1.2.3 Elektrisches Feld

- TB301 Welche Einheit wird für die elektrische Feldstärke verwendet?**
- A Volt pro Meter (V/m)
 - B Watt pro Quadratmeter (W/m) ²
 - C Ampere pro Meter (A/m)
 - D Henry pro Meter (H/m)
- TB302 Wie nennt man das Feld zwischen zwei parallelen Kondensatorplatten bei Anschluss einer Gleichspannung?**




- A Homogenes elektrisches Feld
- B Homogenes magnetisches Feld
- C Polarisiertes elektrisches Feld
- D Polarisiertes magnetisches Feld

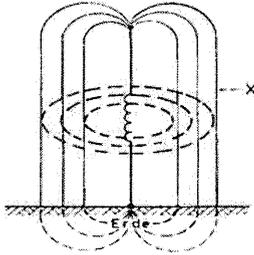TB303 Wie werden die mit X gekennzeichneten Feldlinien einer Vertikalantenne bezeichnet?



- A Elektrische Feldlinien
- B Magnetische Feldlinien
- C Polarisierte Feldlinien
- D Horizontale Feldlinien

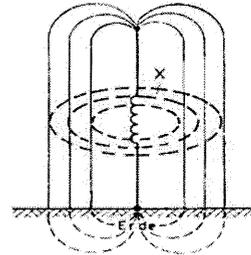TB404 Wie werden die mit X gekennzeichneten Feldlinien einer Vertikalantenne bezeichnet?




- A Magnetische Feldlinien
- B Elektrische Feldlinien
- C Radiale Feldlinien
- D Vertikale Feldlinien

1.2.4 Magnetisches Feld

TB401 Welche Einheit wird für die magnetische Feldstärke verwendet?

- A Ampere pro Meter (A/m)
- B Watt pro Quadratmeter (W/m)²
- C Volt pro Meter (V/m)
- D Henry pro Meter (H/m)

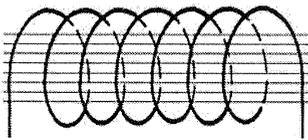TB402 Wie nennt man das Feld im Innern einer langen Zylinderspule beim Fließen eines Gleichstroms?



- A Homogenes magnetisches Feld
- B Homogenes elektrisches Feld
- C Konzentrisches magnetisches Feld
- D Zentriertes magnetisches Feld

TB403 Wenn Strom durch einen gestreckten Leiter fließt, entsteht ein

- A Magnetfeld aus konzentrischen Kreisen um den Leiter.
- B elektrisches Feld aus konzentrischen Kreisen um den Leiter.
- C homogenes Magnetfeld um den Leiter.
- D homogenes elektrisches Feld um den Leiter.

TB405 Welcher der nachfolgenden Werkstoffe ist ein ferromagnetischer Stoff?

- A Eisen
- B Chrom
- C Kupfer
- D Aluminium

1.2.5 Elektromagnetisches Feld

TB501 Wodurch entsteht ein elektromagnetisches Feld?

Ein elektromagnetisches Feld entsteht,


- A wenn ein zeitlich schnell veränderlicher Strom durch einen elektrischen Leiter fließt, dessen Länge mindestens 1/100 der Wellenlänge ist.
- B wenn durch einen elektrischen Leiter, dessen Länge mindestens 1/100 der Wellenlänge ist, ein konstanter Strom fließt.
- C wenn sich elektrische Ladungen in einem Leiter befinden, dessen Länge mindestens 1/100 der Wellenlänge ist.
- D wenn an einem elektrischen Leiter, dessen Länge mindestens 1/100 der Wellenlänge ist, eine konstante Spannung angelegt wird.

TB502 Wie erfolgt die Ausbreitung einer elektromagnetischen Welle?

Die Ausbreitung erfolgt

- A durch eine Wechselwirkung zwischen elektrischem und magnetischem Feld.
- B nur über das elektrische Feld. Das magnetische Feld ist nur im Nahfeld vorhanden.
- C nur über das magnetische Feld. Das elektrische Feld ist nur im Nahfeld vorhanden.
- D über die sich unabhängig voneinander ausbreitenden und senkrecht zueinander stehenden elektrischen und magnetischen Felder.

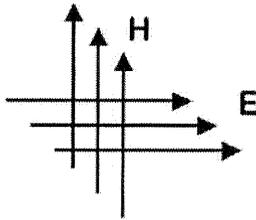TB503 Das folgende Bild zeigt die Feldlinien eines elektromagnetischen Feldes. Welche Polarisation hat die skizzierte Wellenfront?




- A Horizontale Polarisation
- B Vertikale Polarisation
- C Rechtsdrehende Polarisation
- D Zirkulare Polarisation

TB504 Der Winkel zwischen den elektrischen und magnetischen Feldkomponenten eines elektromagnetischen Feldes beträgt im Fernfeld

- A 90°.
- B 45°.
- C 180°.
- D 360°.

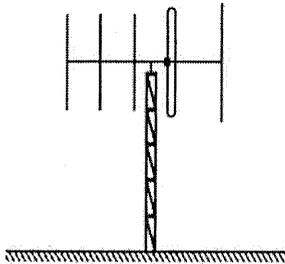TB505 Die Polarisation des Sendesignals in der Hauptstrahlrichtung dieser Richtantenne



ist

- A vertikal.
- B horizontal.
- C rechtsdrehend.
- D linksdrehend.

1.2.6 Sinusförmige Signale

TB601 Welches ist die Einheit der Wellenlänge?

- A m
- B m/s
- C Hz
- D s/m

TB602 Welcher Wellenlänge λ entspricht die Frequenz 1,84 MHz?

- A 163 m
- B 16,3 m
- C 10,5 m
- D 61,3 m

TB603 Welcher Wellenlänge λ entspricht die Frequenz 28,48 MHz?

- A 10,5 m
- B 163 m
- C 9,49 m
- D 61,3 m

TB604 Eine Wellenlänge von 2,06 m entspricht einer Frequenz von

- A 145,631 MHz
- B 148,927 MHz
- C 150,247 MHz
- D 135,754 MHz

TB605 Eine Wellenlänge von 80,0 m entspricht einer Frequenz von

- A 3,75 MHz
- B 3,65 MHz
- C 3,56 MHz
- D 3,57 MHz

TB606 Welche Bezeichnung ist für eine Schwingung von 145 000 000 Perioden pro Sekunde richtig?

- A 145 MHz
- B 145 μ s
- C 145 kHz
- D 145 km/s

TB607 Die Periodendauer von 50 μ s entspricht einer Frequenz von

- A 20 kHz
- B 2 MHz
- C 200 kHz
- D 20 MHz


TB608 Den Frequenzbereich zwischen 30 und 300 MHz bezeichnet man als

- A VHF (very high frequency)
- B UHF (ultra high frequency)
- C MF (medium frequency)
- D SHF (super high frequency)

TB609 Das 70-cm-Band befindet sich im


- A UHF-Bereich.
- B VHF-Bereich.
- C SHF-Bereich.
- D EHF-Bereich.

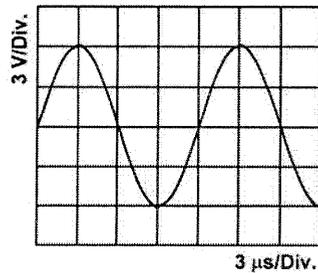TB610 Welche Frequenz hat die in diesem Oszillogramm dargestellte Spannung?



- A 83,3 kHz
- B 833,3 kHz
- C 8,3 MHz
- D 83,3 MHz

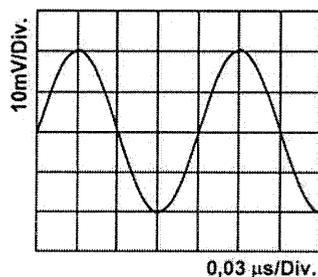TB611 Welche Frequenz hat das in diesem Schirmbild dargestellte Signal?



- A 8,33 MHz
- B 16,7 MHz
- C 8,33 kHz
- D 833 kHz

TB612 Eine sinusförmige Wechselspannung hat einen Spitzenwert von 12 V. Wie groß ist der Effektivwert der Wechselspannung?

- A 8,5 V
- B 6,0 V
- C 17 V
- D 24 V

TB613 Ein sinusförmiges Signal hat einen Effektivwert von 12 V. Wie groß ist der Spitzenwert?


- A 33,9 V
- B 24 V
- C 16,97 V
- D 36,4 V

1.2.7 Nichtsinusförmige Signale

TB701 Welche Signalform sollte der Träger einer hochfrequenten Schwingung haben?

- A sinusförmig
- B rechteckförmig
- C dreieckförmig
- D kreisförmig

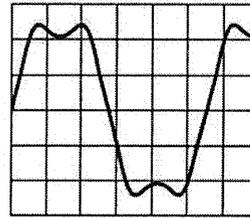TB702 Ein periodische Schwingung, die wie das folgende Signal aussieht, besteht



- A aus der Grundwelle mit ganzzahligen Vielfachen dieser Frequenz (Oberwellen).
- B aus der Grundwelle und Teilen dieser Frequenz (Unterwellen).
- C aus nur einer einzigen Frequenz.
- D aus der Grundwelle mit vielen Nebenfrequenzen.

1.2.8 Modulierte Signale

TB801 Was ist der Unterschied zwischen AM und SSB?

- A AM hat einen Träger und zwei Seitenbänder, SSB arbeitet mit Trägerunterdrückung und einem Seitenband.
- B AM hat einen Träger und ein Seitenband, SSB arbeitet mit Trägerunterdrückung und hat zwei Seitenbänder.
- C AM hat keinen Träger und zwei Seitenbänder, SSB arbeitet mit Trägerunterdrückung und einem Seitenband.
- D AM hat keinen Träger und zwei Seitenbänder, SSB arbeitet mit Träger und einem Seitenband.

TB802 Was ist der Unterschied zwischen LSB und USB?

- A LSB arbeitet mit Trägerunterdrückung und dem unteren Seitenband, USB arbeitet mit Trägerunterdrückung und dem oberen Seitenband.
- B LSB arbeitet mit Träger und zwei Seitenbändern, USB arbeitet mit Trägerunterdrückung und einem Seitenband.
- C LSB arbeitet mit Träger und einem Seitenband, USB arbeitet mit Trägerunterdrückung und beiden Seitenbändern.
- D LSB arbeitet mit Trägerunterdrückung und dem oberen Seitenband, USB arbeitet mit Trägerunterdrückung und dem unteren Seitenband.

TB803 Welche Aussage über modulierte Signale ist richtig?

- A Bei FM ändert sich die Amplitude des Sendesignals bei Modulation nicht.
- B Bei SSB ändert sich die Amplitude des Sendesignals bei Modulation nicht.
- C Bei FM ändert sich die Amplitude des Sendesignals bei Modulation im Rhythmus der Sprache.
- D Bei AM ändert sich die Amplitude des Sendesignals bei Modulation nicht.

TB804 Was ist der Unterschied zwischen FSK und AFSK?

- A Bei FSK wird der Träger direkt und bei AFSK mit Hilfe des Audiosignals moduliert.
- B Bei FSK wird der Träger frequenzmoduliert und bei AFSK amplitudenmoduliert.
- C Bei FSK wird der Träger frequenzmoduliert und bei AFSK wird der Träger unterdrückt.
- D Bei FSK wird der Träger amplitudenmoduliert und bei AFSK frequenzmoduliert.

TB805 Wie groß ist die HF-Bandbreite, die bei der Übertragung eines SSB-Signals entsteht?

- A Sie entspricht genau der Bandbreite des NF-Signals.
- B Sie entspricht der Hälfte der Bandbreite des NF-Signals.
- C Sie entspricht der doppelten Bandbreite des NF-Signals.
- D Sie ist Null, weil bei SSB-Modulation der HF-Träger unterdrückt wird.

TB806 Ein Träger von 3,65 MHz wird mit der NF-Frequenz von 2 kHz in SSB (LSB) moduliert. Welche Frequenz/Frequenzen treten im modulierten HF-Signal hauptsächlich auf?

- A 3,648 MHz
- B 3,650 MHz
- C 3,652 MHz
- D 3,648 MHz und 3,652 MHz

1.2.9 Ohmsches Gesetz, Leistung und Energie

TB901 Die Maßeinheit der elektrischen Leistung ist

- A Watt
- B Joule
- C Kilowattstunden
- D Amperestunden

TB902 Welcher der nachfolgenden Zusammenhänge ist richtig?

- A $U = R \cdot I$
- B $I = U \cdot R$
- C $R = \frac{I}{U}$
- D $I = \frac{R}{U}$

TB903 Welche Spannung lässt einen Strom von 2 A durch einen Widerstand von 50 Ohm fließen?

- A 100 Volt
- B 200 Volt
- C 25 Volt
- D 52 Volt

TB904 Welcher Widerstand ist erforderlich um einen Strom von 3 A bei einer Spannung von 90 Volt fließen zu lassen?

- A 30 Ω
- B 1/30 Ω
- C 270 Ω
- D 93 Ω

TB905 Eine Stromversorgung nimmt bei 230 V einen Strom von 0,63 A auf. Welche elektrische Arbeit (Energie) wird bei einer Betriebsdauer von 7 Stunden verbraucht?

- A 1,01 kWh
- B 0,1 kWh
- C 2,56 kWh
- D 20,7 kWh

TB906 Eine Glühlampe hat einen Nennwert von 12 V und 48 W. Bei einer 12-V-Versorgung beträgt die Stromentnahme

- A 4 A.
- B 250 mA.
- C 750 mA.
- D 36 A.

TB907 Der Effektivwert der Spannung an einer künstlichen 50- Ω -Antenne wird mit 100 V gemessen. Die Leistung an der Last beträgt

- A 200 W.
- B 141 W.
- C 100 W.
- D 283 W.

TB908 Ein mit einer künstlichen 50- Ω -Antenne in Serie geschaltetes Amperemeter zeigt 2 A an. Die Leistung in der Last beträgt

- A 200 W.
- B 100 W.
- C 25 W.
- D 250 W.

TB909 Ein Mobil-Transceiver (Sender-Empfänger) hat bei Sendebetrieb eine Leistungsaufnahme von 100 Watt aus dem 12-V-Bordnetz des Kraftfahrzeuges. Wie groß ist die Stromaufnahme?

- A 8,33 A
- B 16,6 A
- C 1200 A
- D 0,12 A

TB910 Ein 100- Ω -Widerstand, an dem 10 V anliegen, muss mindestens eine Belastbarkeit haben von

- A 1 W.
- B 10 W.
- C 0,01 W.
- D 100 mW.

- TB911** Welche Belastbarkeit muss ein Vorwiderstand haben, an dem bei einem Strom von 50 mA eine Spannung von 50 V abfallen soll?
- A 2,5 W
 - B 1 W
 - C 25 W
 - D 250 mW

1.3 Elektrische und elektronische Bauteile

1.3.1 Widerstand


- TC101** Die Farbringe gelb, violett und orange auf einem Widerstand mit 4 Farbringen bedeuten einen Widerstandswert von
- A 47 kΩ
 - B 4,7 kΩ
 - C 470 kΩ
 - D 4,7 MΩ

- TC102** Die Farbringe gelb, violett und rot auf einem Widerstand mit 4 Farbringen bedeuten einen Widerstandswert von
- A 4,7 kΩ
 - B 47 kΩ
 - C 470 kΩ
 - D 4,7 MΩ


- TC103** Die Farbringe rot, violett und orange auf einem Widerstand mit 4 Farbringen bedeuten einen Widerstandswert von
- A 27 kΩ
 - B 2,7 kΩ
 - C 270 kΩ
 - D 2,7 MΩ

- TC104** Die Farbringe rot, violett und rot auf einem Widerstand mit 4 Farbringen bedeuten einen Widerstandswert von
- A 2,7 kΩ
 - B 27 kΩ
 - C 270 kΩ
 - D 2,7 MΩ

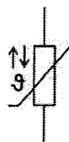
- TC105** Welches Bauteil hat folgendes Schaltzeichen?
- A NTC
 - B PTC
 - C LDR
 - D VDR



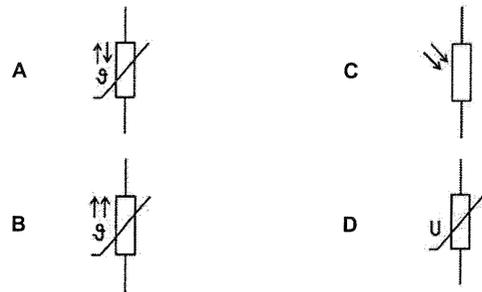- TC106** Welches der folgenden Bauteile ist ein NTC?



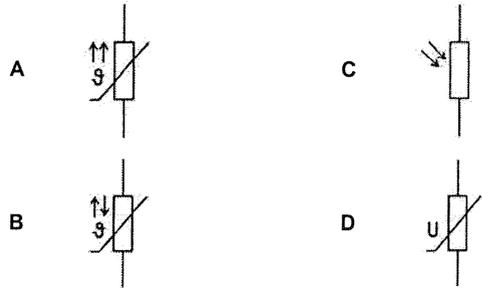- TC107** Welches der folgenden Schaltsymbole stellt einen PTC-Widerstand dar?



- TC108** Ein Widerstand hat eine Toleranz von 10 %. Bei einem nominalen Widerstandswert von 5,6 kΩ liegt der tatsächliche Wert zwischen
- A 5040 und 6160 Ω.
 - B 4760 und 6440 Ω.
 - C 4,7 und 6,8 kΩ.
 - D 5,2 und 6,3 kΩ.

- TC109** Welche Bauart von Widerstand folgender Auswahl ist am besten für eine künstliche Antenne (Dummy Load) geeignet?
- A Ein Metalloxidwiderstand
 - B Ein Kohleschichtwiderstand
 - C Ein keramischer Drahtwiderstand
 - D Ein frei gewickelter Drahtwiderstand aus Kupferdraht

- TC110** Welchen Wert hat ein SMD-Widerstand mit der Kennzeichnung 221?
- A 220 Ω
 - B 221 Ω
 - C 22 Ω
 - D 22 kΩ

- TC111** Welchen Wert hat ein SMD-Widerstand mit der Kennzeichnung 223?
- A 22 kΩ
 - B 221 Ω
 - C 22 Ω
 - D 220 Ω

1.3.2 Kondensator

- TC201** Welche Aussage zur Kapazität eines Plattenkondensators ist richtig?
- A Je größer der Plattenabstand ist, desto kleiner ist die Kapazität.
 - B Je größer die angelegte Spannung ist, desto kleiner ist die Kapazität.
 - C Je größer die Plattenoberfläche ist, desto kleiner ist die Kapazität.
 - D Je größer die Dielektrizitätszahl ist, desto kleiner ist die Kapazität.

- TC202** Ein Bauelement, bei dem sich Platten auf einer isolierten Achse befinden, die zwischen fest stehende Platten hineingedreht werden können, nennt man
- A Drehkondensator.
 - B Tauchkondensator.
 - C Keramischer Kondensator.
 - D Rotorkondensator.

- TC203** Welche Kapazität hat nebenstehend abgebildeter Kondensator?
- A 330 μF
 - B 3,3 μF
 - C 33 μF
 - D 33000 μF



- TC204** Welche Kapazität hat nebenstehend abgebildeter Kondensator?
- A 470 pF
 - B 4,7 pF
 - C 47 pF
 - D 47000 pF



- TC205** Welche Kapazität hat nebenstehend abgebildeter Kondensator?
- A 8,2 pF
 - B 820 pF
 - C 82 pF
 - D 0,82 pF




- TC206** Drei Kondensatoren mit den Kapazitäten $C_1 = 0,1 \mu\text{F}$, $C_2 = 150 \text{ nF}$ und $C_3 = 50000 \text{ pF}$ werden parallel geschaltet. Wie groß ist die Gesamtkapazität?
- A 0,3 μF
 - B 2,73 nF
 - C 0,027 μF
 - D 0,255 μF

- TC207** Bei welchem der folgenden Bauformen von Kondensatoren muss beim Einbau auf die Polarität geachtet werden?
- A Elektrolytkondensator
 - B Keramischer Kondensator
 - C Styroflexkondensator
 - D Plattenkondensator

- TC208** Mit zunehmender Frequenz
- A sinkt der Wechselstromwiderstand von Kondensatoren.
 - B sinkt der Wechselstromwiderstand von Kondensatoren bis zu einem Minimum und steigt dann wieder.
 - C steigt der Wechselstromwiderstand von Kondensatoren.
 - D steigt der Wechselstromwiderstand von Kondensatoren bis zu einem Maximum und sinkt dann wieder.

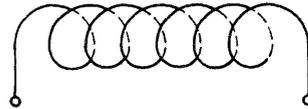
1.3.3 Spule

- TC301** Wie ändert sich die Induktivität einer Spule von 12 μH , wenn die Windungszahl bei gleicher Wickellänge verdoppelt wird?



- A Die Induktivität steigt auf 48 μH .
- B Die Induktivität steigt auf 24 μH .
- C Die Induktivität sinkt auf 6 μH .
- D Die Induktivität sinkt auf 3 μH .

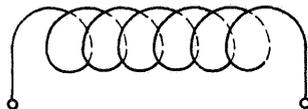- TC302** Wie ändert sich die Induktivität einer Spule von 12 μH , wenn die Wicklung auf dem Wickelkörper bei gleicher Windungszahl auf die doppelte Länge auseinander gezogen wird?



- A Die Induktivität sinkt auf 6 μH .
- B Die Induktivität steigt auf 24 μH .
- C Die Induktivität steigt auf 48 μH .
- D Die Induktivität sinkt auf 3 μH .


- TC303** Wie kann man die Induktivität einer Spule vergrößern?
- A Durch Stauchen der Spule (Verkürzen der Spulenlänge).
 - B Durch Auseinanderziehen der Spule (Vergrößerung der Spulenlänge).
 - C Durch Einführen eines Kupferkerns in die Spule.
 - D Durch Einbau der Spule in einen Abschirmbecher.

TC304 Das folgende Bild zeigt einen Kern, um den ein Kabel für den Bau einer Netzdrossel gewickelt ist. Der Kern sollte aus



- A Ferrit bestehen.
- B Kunststoff bestehen.
- C Stahl bestehen.
- D aus gut leitendem Material bestehen.

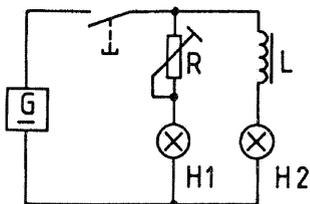TC305 Schaltet man zwei Glühlampen gleichzeitig an eine Spannungsquelle, wobei eine Glühlampe zum Helligkeitsausgleich über einen Widerstand und die andere über eine Spule mit vielen Windungen und Eisenkern angeschlossen ist,



so

- A leuchtet H1 zuerst.
- B leuchtet H2 zuerst.
- C leuchten H1 und H2 genau gleich schnell.
- D leuchtet H2 kurz auf und geht wieder aus. H1 leuchtet.

TC306 Mit zunehmender Frequenz

- A steigt der Wechselstromwiderstand einer Spule.
- B sinkt der Wechselstromwiderstand einer Spule.
- C sinkt der Wechselstromwiderstand einer Spule bis zu einem Minimum und steigt dann wieder.
- D steigt der Wechselstromwiderstand einer Spule bis zu einem Maximum und sinkt dann wieder.

1.3.4 Übertrager und Transformatoren

TC401 Ein Trafo liegt an 230 Volt und gibt 11,5 Volt ab. Seine Primärwicklung hat 600 Windungen. Wie groß ist seine Sekundärwindungszahl?

- A 30 Windungen
- B 20 Windungen
- C 52 Windungen
- D 180 Windungen

TC402 Ein Trafo liegt an 45 Volt und gibt 180 Volt ab. Seine Primärwicklung hat 150 Windungen. Wie groß ist seine Sekundärwindungszahl?

- A 600 Windungen
- B 850 Windungen
- C 46 Windungen
- D 30 Windungen

TC403 Die Primärspule eines Übertragers hat die fünffache Anzahl von Windungen der Sekundärspule. Wie hoch ist die erwartete Sekundärspannung, wenn die Primärspule an eine 230-V-Stromversorgung angeschlossen wird?

- A 46 Volt
- B 9,2 Volt
- C 23 Volt
- D 1150 Volt

1.3.5 Diode

TC501 P-dotiertes Halbleitermaterial ist solches, das mit einem zusätzlichen Stoff versehen wurde, der

- A weniger als vier Valenzelektronen enthält.
- B mehr als vier Valenzelektronen enthält.
- C genau vier Valenzelektronen enthält.
- D keine Valenzelektronen enthält.

TC502 N-leitendes Halbleitermaterial ist gekennzeichnet durch

- A Überschuss an freien Elektronen.
- B das Fehlen von Dotierungsatomen.
- C das Fehlen von Atomen im Gitter des Halbleiterkristalls.
- D bewegliche Elektronenlücken.

TC503 Ein in Durchlassrichtung betriebener PN-Übergang ermöglicht

- A den Stromfluss von P nach N.
- B den Stromfluss von N nach P.
- C keinen Stromfluss.
- D den Elektronenfluss von P nach N.

TC504 Eine in Sperrrichtung betriebene Diode hat

- A einen hohen Widerstand.
- B eine hohe Kapazität.
- C eine geringe Impedanz.
- D eine hohe Induktivität.

TC505 Die Auswahlantworten enthalten Silizium-Dioden mit unterschiedlichen Arbeitspunkten. Bei welcher Antwort befindet sich die Diode in leitendem Zustand?


- | | | | |
|---|--------|--|--------|
| A | 0,7 V | | 1,3 V |
| B | -2,6 V | | -2,0 V |
| C | 15 V | | 9 V |
| D | 3,4 V | | 4,0 V |

TC506 Die Auswahlantworten enthalten Silizium-Dioden mit unterschiedlichen Arbeitspunkten. Bei welcher Antwort befindet sich die Diode in leitendem Zustand?

- | | | | |
|---|-------|--|--------|
| A | -2 V | | -2,6 V |
| B | 5,3 V | | 4,7 V |
| C | 15 V | | 18 V |
| D | 3,9 V | | 3,2 V |

- TC507** Wie verhält sich die Kapazität einer Kapazitätsdiode (Varicap)?
- A Sie nimmt mit abnehmender Sperrspannung zu.
 - B Sie erhöht sich mit zunehmender Durchlassspannung.
 - C Sie nimmt mit zunehmender Sperrspannung zu.
 - D Sie erhöht sich mit zunehmendem Durchlassstrom.


- TC508** Wozu dient folgende Schaltung?

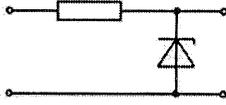

Sie dient

- A zur Spannungsstabilisierung.
- B zur Signalbegrenzung.
- C als Leuchtanzeige.
- D zur Stromgewinnung.

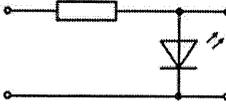- TC509** Wozu dient die folgende Schaltung?



Sie dient


- A als Leuchtanzeige.
- B zur Signalbegrenzung.
- C zur Spannungsstabilisierung.
- D zur Stromgewinnung.

1.3.6 Transistor

- TC601** Was versteht man unter Stromverstärkung beim Transistor?
- A Mit einem geringen Strom (Basisstrom) wird ein großer Strom (Kollektorstrom) gesteuert.
 - B Mit einem geringen Strom (Emitterstrom) wird ein großer Strom (Kollektorstrom) gesteuert.
 - C Mit einem geringen Strom (Emitterstrom) wird ein großer Strom (Basisstrom) gesteuert.
 - D Mit einem geringen Strom (Kollektorstrom) wird ein großer Strom (Emitterstrom) gesteuert.


- TC602** Das Verhältnis von Kollektorstrom zum Basisstrom eines Transistors liegt üblicherweise im Bereich von
- A 10 zu 1 bis 900 zu 1.
 - B 1 zu 50 bis 1 zu 100.
 - C 1000 zu 1 bis 5000 zu 1.
 - D 1 zu 100 bis 1 zu 500.

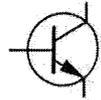- TC603** Bei diesem Bauelement handelt es sich um einen



- A NPN-Transistor.
- B PNP-Transistor.
- C Sperrschicht-FET.
- D MOSFET.

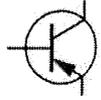- TC604** Bei diesem Bauelement handelt es sich um einen



- A PNP-Transistor.
- B NPN-Transistor.
- C P-Kanal-FET.
- D N-Kanal-FET.

- TC605** Welche Kollektorspannungen haben NPN- und PNP-Transistoren?

- A NPN-Transistoren benötigen positive, PNP-Transistoren negative Kollektorspannungen.
- B NPN- und PNP-Transistoren benötigen negative Kollektorspannungen.
- C PNP-Transistoren benötigen positive, NPN-Transistoren negative Kollektorspannung.
- D PNP- und NPN-Transistoren benötigen positive Kollektorspannungen.

- TC606** Bei einem bipolaren Transistor in leitendem Zustand befindet sich die Emitter-Basis-Diode

- A in Durchlassrichtung.
- B im Leerlauf.
- C im Kurzschluss.
- D in Sperrrichtung.

- TC607** Welche Transistortypen sind bipolare Transistoren?

- A NPN- und PNP-Transistoren
- B Dual-Gate-MOS-FETs
- C Isoliertschicht-FETs
- D Sperrschicht-FETs

- TC608** Wie lauten die Bezeichnungen der Anschlüsse eines bipolaren Transistors?

- A Emitter, Basis, Kollektor
- B Emitter, Drain, Source
- C Drain, Source, Kollektor
- D Drain, Gate, Source


- TC609** Ein bipolarer Transistor ist

- A stromgesteuert.
- B spannungsgesteuert.
- C thermisch gesteuert.
- D ein Gleichspannungsverstärker.

- TC610** Wenn die Basisspannung eines NPN-Transistors gleich der Emitterspannung ist,
- A fließt kein Kollektorstrom.
 - B fließt ein Kollektorstrom von etwa 0,6 A.
 - C liegt der Kollektorstrom zwischen 10 mA und 2 A.
 - D fließt ein sehr hoher Kollektor-Kurzschlussstrom.

- TC611** Wie erfolgt die Steuerung des Stroms im Feldeffekttransistor (FET)?
- A Die Gatespannung steuert den Widerstand des Kanals zwischen Source und Drain.
 - B Die Gatespannung ist allein verantwortlich für den Drainstrom.
 - C Der Gatestrom ist allein verantwortlich für den Drainstrom.
 - D Der Gatestrom steuert den Widerstand des Kanals zwischen Source und Drain.

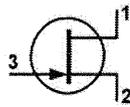- TC612** Wie bezeichnet man die Anschlüsse des nebenstehenden Transistors?




- A 1 ... Drain, 2 ... Source, 3 ... Gate.
- B 1 ... Source, 2 ... Drain, 3 ... Gate.
- C 1 ... Anode, 2 ... Katode, 3 ... Gate.
- D 1 ... Kollektor, 2 ... Emitter, 3 ... Basis.

1.4 Elektronische Schaltungen und deren Merkmale

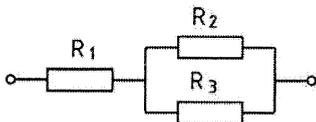1.4.1 Serien- und Parallelschaltung von Widerständen, Spulen und Kondensatoren


- TD101** Wie groß ist der Ersatzwiderstand der Gesamtschaltung?



Gegeben:
 $R_1 = 500 \Omega$, $R_2 = 1000 \Omega$ und $R_3 = 1 \text{ k}\Omega$

- A 1 k Ω
- B 2,5 k Ω
- C 501 Ω
- D 5,1 k Ω

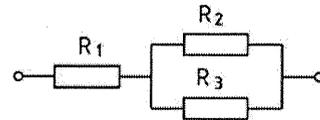
- TD102** Wie groß ist der Ersatzwiderstand der Gesamtschaltung?



Gegeben:
 $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 2000 \Omega$ und $R_3 = 2 \text{ k}\Omega$

- A 2 k Ω
- B 2,5 k Ω
- C 501 Ω
- D 5,1 k Ω

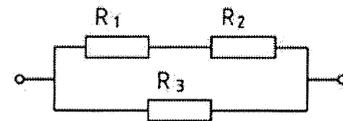
- TD103** Wie groß ist der Ersatzwiderstand der Gesamtschaltung?



Gegeben:
 $R_1 = 500 \Omega$, $R_2 = 500 \Omega$ und $R_3 = 1 \text{ k}\Omega$

- A 500 Ω
- B 250 Ω
- C 1 k Ω
- D 2 k Ω

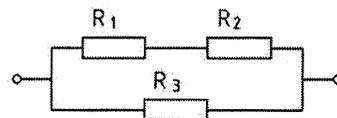
- TD104** Wie groß ist der Ersatzwiderstand der Gesamtschaltung?



Gegeben:
 $R_1 = 500 \Omega$, $R_2 = 1,5 \text{ k}\Omega$ und $R_3 = 2 \text{ k}\Omega$

- A 1 k Ω
- B 4 k Ω
- C 500 Ω
- D 2 k Ω

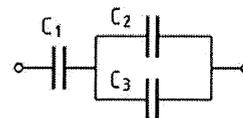
- TD105** Welche Gesamtkapazität hat die folgende Schaltung?



Gegeben:
 $C_1 = 0,01 \mu\text{F}$; $C_2 = 5 \text{ nF}$, $C_3 = 5000 \text{ pF}$

- A 5 nF
- B 0,015 nF
- C 7,5 nF
- D 10 nF

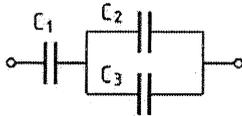
TD106 Welche Gesamtkapazität hat die folgende Schaltung?



Gegeben:
 $C_1 = 0,02 \mu\text{F}$; $C_2 = 10 \text{ nF}$; $C_3 = 10000 \text{ pF}$

- A 10 nF
- B 5 nF
- C 2,5 nF
- D 40 nF

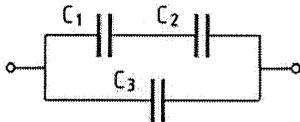
TD107 Welche Gesamtkapazität hat die folgende Schaltung?



Gegeben:
 $C_1 = 0,01 \mu\text{F}$; $C_2 = 10 \text{ nF}$; $C_3 = 5000 \text{ pF}$

- A 10 nF
- B 5 nF
- C 2,5 nF
- D 0,015 nF

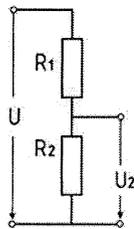TD108 Die Gesamtspannung U an folgendem Spannungsteiler beträgt 12,2 V. Die Widerstände haben die Werte $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$ und $R_2 = 2,2 \text{ k}\Omega$. Wie groß ist die Teilspannung U_2 ?



- A 2,20 V
- B 2,64 V
- C 10,0 V
- D 1,22 V

TD109 Zwei Widerstände mit $R_1 = 20 \Omega$ und $R_2 = 30 \Omega$ sind parallel geschaltet. Wie groß ist der Ersatzwiderstand?


- A 12Ω
- B 50Ω
- C 15Ω
- D $3,5 \Omega$

TD110 Zwei Widerstände mit $R_1 = 100 \Omega$ und $R_2 = 150 \Omega$ sind parallel geschaltet. Wie groß ist der Ersatzwiderstand?

- A 60Ω
- B 250Ω
- C 75Ω
- D $17,5 \Omega$

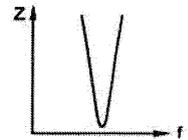
1.4.2 Schwingkreise und Filter

TD201 Der Impedanzfrequenzgang in der Abbildung zeigt die Kennlinie



- A eines Serienschwingkreises.
- B eines Parallelschwingkreises.
- C einer Induktivität.
- D einer Kapazität.

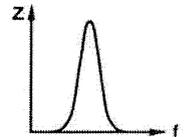TD202 Der im folgenden Bild dargestellte Impedanzfrequenzgang ist typisch für



- A einen Parallelschwingkreis.
- B einen Kondensator.
- C eine Spule.
- D einen Serienschwingkreis.

TD203 Welcher Schwingkreis passt zu dem neben der jeweiligen Schaltung dargestellten Verlauf des Scheinwiderstandes?

A		
B		
C		
D		


TD204 Wie ändert sich die Resonanzfrequenz eines Schwingkreises, wenn

1. die Spule weniger Windungen erhält,
2. die Länge der Spule durch Zusammenschieben der Drahtwicklung verringert wird,
3. ein Ferritkern in das Innere der Spule gebracht wird?


- A Die Resonanzfrequenz wird bei 1. größer und bei 2. und 3. kleiner.
- B Die Resonanzfrequenz wird bei 1. und 2. kleiner und bei 3. größer.
- C Die Resonanzfrequenz wird bei 1. kleiner und bei 2. und 3. größer.
- D Die Resonanzfrequenz wird bei 1. und 2. größer und bei 3. kleiner.

- TD205** Wie verhält sich ein Parallelschwingkreis bei der Resonanzfrequenz?
- A Wie ein hochohmiger Widerstand.
 - B Wie ein niederohmiger Widerstand.
 - C Wie ein Kondensator mit sehr kleiner Kapazität.
 - D Wie eine Spule mit sehr großer Induktivität.

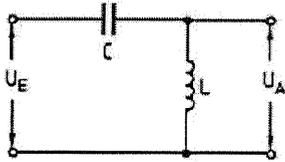
TD206 Was stellt die folgende Schaltung dar?



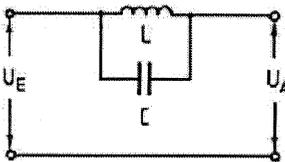
- A Hochpass
 - B Sperrkreis
 - C Bandpass
 - D Tiefpass
- TD207** Was stellt die folgende Schaltung dar?



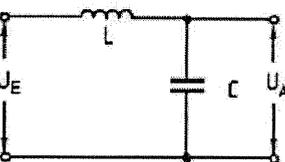- A Sperrkreis
 - B Saugkreis
 - C Bandpass
 - D Tiefpass
- TD208** Was stellt die folgende Schaltung dar?



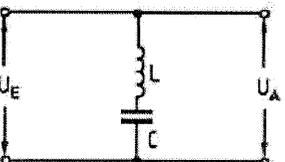- A Tiefpass
 - B Sperrkreis
 - C Bandpass
 - D Hochpass
- TD209** Was stellt die folgende Schaltung dar?



- A Saugkreis
- B Sperrkreis
- C Bandpass
- D Tiefpass

- TD210** Welche der nachfolgenden Eigenschaften trifft auf einen Hochpass zu?
- A Frequenzen oberhalb der Grenzfrequenz werden durchgelassen.
 - B Frequenzen unterhalb der Grenzfrequenz werden verstärkt.
 - C Frequenzen oberhalb der Grenzfrequenz werden stark bedämpft.
 - D Frequenzen unterhalb der Grenzfrequenz werden ungedämpft durchgelassen.


1.4.3 Stromversorgung

- TD301** Welche Eigenschaften sollten Strom- und Spannungsquellen aufweisen?
- A Spannungsquellen sollten einen möglichst niedrigen Innenwiderstand und Stromquellen einen möglichst hohen Innenwiderstand haben.
 - B Strom- und Spannungsquellen sollten einen möglichst niedrigen Innenwiderstand haben.
 - C Strom- und Spannungsquellen sollten einen möglichst hohen Innenwiderstand haben.
 - D Spannungsquellen sollten einen möglichst hohen Innenwiderstand und Stromquellen einen möglichst niedrigen Innenwiderstand haben.

- TD302** Die Leerlaufspannung einer Gleichspannungsquelle beträgt 13,5 V. Wenn die Spannungsquelle einen Strom von 1 A abgibt, sinkt die Klemmenspannung auf 12,4 V. Wie groß ist der Innenwiderstand der Spannungsquelle?
- A 1,1 Ω
 - B 13,5 Ω
 - C 12,4 Ω
 - D 1,2 Ω


- TD303** Die Leerlaufspannung einer Gleichspannungsquelle beträgt 13,5 V. Wenn die Spannungsquelle einen Strom von 2 A abgibt, sinkt die Klemmenspannung auf 13 V. Wie groß ist der Innenwiderstand der Spannungsquelle?
- A 0,25 Ω
 - B 6,75 Ω
 - C 13 Ω
 - D 6,5 Ω

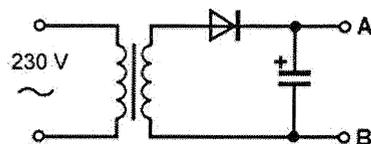TD304 Berechnen Sie die Leerlaufausgangsspannung dieser Schaltung für ein Transformationsverhältnis von 5:1.



- A Zirka 65 Volt
- B Zirka 46 Volt
- C Zirka 40 Volt
- D Zirka 28 Volt

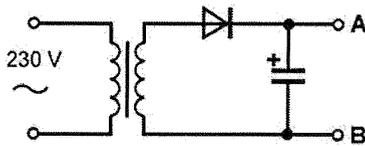TD305 Berechnen Sie die Leerlaufausgangsspannung dieser Schaltung für ein Transformationsverhältnis von 8:1.



- A Zirka 40 Volt
- B Zirka 46 Volt
- C Zirka 65 Volt
- D Zirka 28 Volt

TD306 Welches ist der Hauptnachteil eines Schaltnetzteils gegenüber einem konventionellen Netzteil?

- A Ein Schaltnetzteil erzeugt Oberwellen seiner Taktfrequenz, die beim Empfang zu Störungen führen können.
- B Ein Schaltnetzteil benötigt einen größeren Transformator.
- C Ein Schaltnetzteil kann keine so hohen Ströme abgeben.
- D Ein Schaltnetzteil hat höhere Verluste.

1.4.4 Verstärker

TD401 In welcher der folgenden Zeilen werden nur Verstärker-Bauelemente genannt?

- A Transistor, MOSFET, Operationsverstärker, Röhre
- B Transistor, Halbleiterdiode, Operationsverstärker, Röhre
- C Transistor, Varicap-Diode, Operationsverstärker, Röhre
- D Transistor, MOSFET, Halbleiterdiode, Röhre

TD402 Was versteht man in der Elektronik unter Verstärkung? Man spricht von Verstärkung, wenn

- A das Ausgangssignal gegenüber dem Eingangssignal in der Leistung größer ist.
- B das Eingangssignal gegenüber dem Ausgangssignal in der Leistung größer ist.
- C z.B. bei einem Transformator die Ausgangsspannung größer ist als die Eingangsspannung.
- D das Eingangssignal gegenüber dem Ausgangssignal in der Spannung größer ist.

TD403 Was ist ein Operationsverstärker?

- A Operationsverstärker sind Gleichstrom gekoppelte Verstärker mit sehr hohem Verstärkungsfaktor und großer Linearität.
- B Operationsverstärker sind Wechselstrom gekoppelte Verstärker mit niedrigem Eingangswiderstand und großer Linearität.
- C Operationsverstärker sind in Empfängerstufen eingebaute Analogverstärker mit sehr niedrigem Verstärkungsfaktor aber großer Linearität.
- D Operationsverstärker sind digitale Schaltkreise mit hohem Verstärkungsfaktor.

TD404 Ein IC (integrated circuit) ist

- A eine komplexe Schaltung auf einem Halbleiterkristallplättchen.
- B eine aus vielen einzelnen Bauteilen aufgebaute Schaltung auf einer Platine.
- C eine miniaturisierte, aus SMD-Bauteilen aufgebaute Schaltung.
- D eine Zusammenschaltung verschiedener Baugruppen zu einer Funktionseinheit.

TD405 Worauf beruht die Verstärkerwirkung von Elektronenröhren?

- A Das von der Gitterspannung hervorgerufene elektrische Feld steuert den Anodenstrom.
- B Die Anodenspannung steuert das magnetische Feld an der Anode und damit den Anodenstrom.
- C Die Heizspannung steuert das elektrische Feld an der Kathode und damit den Anodenstrom.
- D Die Katodenvorspannung steuert das magnetische Feld an der Kathode und damit den Gitterstrom.

1.4.5 Modulator / Demodulator

TD501 Durch Modulation

- A werden Informationen auf einen oder mehrere Träger übertragen.
- B wird einem oder mehreren Trägern Informationen entnommen.
- C werden Sprach- und CW-Signale kombiniert.
- D werden dem Signal NF-Komponenten entnommen.

TD502 Welche Aussage zum Frequenzmodulator ist richtig? Durch das Informationssignal

- A wird die Frequenz des Trägers beeinflusst. Die Amplitude des Trägers bleibt dabei konstant.
- B wird die Amplitude des Trägers beeinflusst. Die Frequenz des Trägers bleibt dabei konstant.
- C werden gleichzeitig Frequenz und Amplitude des Trägers beeinflusst.
- D findet keinerlei Beeinflussung von Trägerfrequenz oder Trägeramplitude statt. Die Information steuert nur die Kapazität des Oszillators.

TD503 Zur Aufbereitung des SSB-Signals müssen

- A der Träger und ein Seitenband unterdrückt oder ausgefiltert werden.
- B der Träger hinzugesetzt und ein Seitenband ausgefiltert werden.
- C der Träger unterdrückt und ein Seitenband hinzugesetzt werden.
- D der Träger unterdrückt und beide Seitenbänder ausgefiltert werden.

- TD504 Wie kann ein SSB-Signal erzeugt werden?**
- A Im Balancemodulator wird ein Zweiseitenband-Signal erzeugt. Das Seitenbandfilter selektiert ein Seitenband heraus.
 - B Im Balancemodulator wird ein Zweiseitenband-Signal erzeugt. Ein auf die Trägerfrequenz abgestimmter Saugkreis filtert den Träger aus.
 - C Im Balancemodulator wird ein Einseitenband-Signal erzeugt. Ein auf die Trägerfrequenz abgestimmter Sperrkreis filtert den Träger aus.
 - D Im Balancemodulator wird ein Zweiseitenband-Signal erzeugt. In einem Frequenzteiler wird ein Seitenband abgespalten.

1.4.6 Oszillator

TD601 Was verstehen Sie unter einem „Oszillator“?

- A Es ist ein Schwingungserzeuger.
- B Es ist ein sehr schmales Filter.
- C Es ist ein Messgerät zur Anzeige von Schwingungen.
- D Es ist ein FM-Modulator.

TD602 Was ist ein LC-Oszillator? Es ist ein Schwingungserzeuger, wobei die Frequenz

- A von einer Spule und einem Kondensator (LC-Schwingkreis) bestimmt wird.
- B durch einen hochstabilen Quarz bestimmt wird. mittels
- C LC-Tiefpass gefiltert wird.
- D mittels LC-Hochpass gefiltert wird.

TD603 Was ist ein Quarz-Oszillator? Es ist ein Schwingungserzeuger, wobei die Frequenz

- A durch einen hochstabilen Quarz bestimmt wird.
- B allein durch einen Quarz erzeugt wird.
- C mittels Quarz-Tiefpass gefiltert wird.
- D mittels Quarz-Hochpass gefiltert wird.

TD604 Wie verhält sich die Frequenz eines LC- Oszillators bei Temperaturanstieg, wenn die Kapazität des Schwingkreiskondensators mit dem Temperaturanstieg geringer wird?

- A Die Frequenz wird erhöht.
- B Die Schwingungen reißen ab (Aussetzer).
- C Die Frequenz wird niedriger.
- D Die Frequenz bleibt stabil.

TD605 Im VFO eines Senders steigt die Induktivität der Oszillatorspule mit der Temperatur. Der Kondensator bleibt sehr stabil. Welche Auswirkungen hat dies bei steigender Temperatur?

- A Die VFO-Frequenz wandert nach unten.
- B Die VFO-Frequenz wandert nach oben.
- C Die VFO-Ausgangsspannung nimmt zu.
- D Die VFO-Ausgangsspannung nimmt ab.

TD606 Der Vorteil von Quarzoszillatoren gegenüber LC-Oszillatoren liegt darin, dass sie

- A eine bessere Frequenzstabilität aufweisen.
- B eine breitere Resonanzkurve haben.
- C einen geringeren Anteil an Oberwellen erzeugen.
- D ein sehr viel geringes Seitenbandrauschen erzeugen.

1.5 Analoge und digitale Modulationsverfahren

1.5.1 Amplitudenmodulation AM, SSB


TE101 Wie unterscheidet sich SSB (J3E) von AM (A3E) in Bezug auf die Bandbreite?

- A Die Sendart J3E beansprucht weniger als die halbe Bandbreite der Sendart A3E.
- B Die Sendart J3E beansprucht etwas mehr als die halbe Bandbreite der Sendart A3E.
- C Die Sendart J3E beansprucht etwa 1/4 Bandbreite der Sendart A3E.
- D Die unterschiedlichen Modulationsarten lassen keinen Vergleich zu, da sie grundverschieden erzeugt werden.

TE102 Welches der nachfolgenden Modulationsverfahren hat die geringste Störanfälligkeit bei Funkanlagen in Kraftfahrzeugen?

- A FM
- B SSB
- C DSB
- D AM

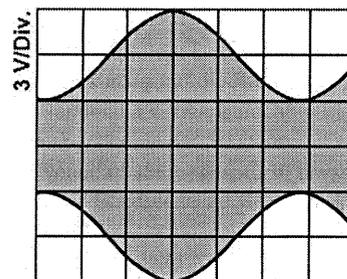
TE103 Das folgende Oszillogramm zeigt ein AM-Signal.



Der Modulationsgrad beträgt hier zirka

- A 50 %.
- B 33 %.
- C 67 %.
- D 75 %.

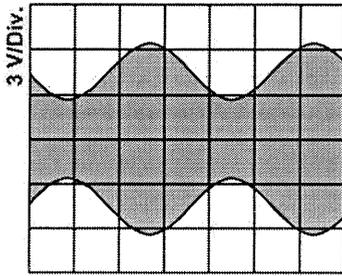
TE104 Das folgende Oszillogramm zeigt ein AM-Signal.



Der Modulationsgrad beträgt hier zirka

- A 45 %.
- B 55 %.
- C 30 %.
- D 75 %.


TE105 Das folgende Oszillogramm

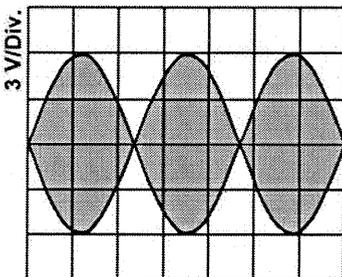

zeigt

- A ein typisches Zweiton-SSB-Testsignal.
- B ein typisches Einton-FM-Testsignal.
- C ein typisches 100%-AM-Signal.
- D ein typisches CW-Signal.

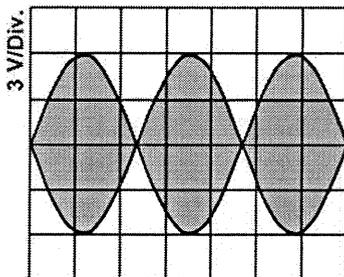TE106 Das folgende Oszillogramm zeigt ein typisches Zweiton-SSB-Testsignal.



Bestimmen Sie den Modulationsgrad!

- A Man kann keinen Modulationsgrad bestimmen, da es keinen Träger gibt.
- B Er beträgt 100 %.
- C Er beträgt 0 %.
- D Er beträgt ca. 50 %.

1.5.2 Frequenzmodulation

TE201 Wodurch wird bei Frequenzmodulation die Lautstärke-Information übertragen?

- A Durch die Größe der Trägerfrequenzauslenkung.
- B Durch die Geschwindigkeit der Trägerfrequenzänderung.
- C Durch die Änderung der Geschwindigkeit des Frequenzhubes.
- D Durch die Größe der Amplitude des HF-Signals.

TE202 FM hat gegenüber SSB den Vorteil der

- A geringeren Beeinflussung durch Störquellen. geringen
- B Anforderungen an die Bandbreite. größeren
- C Entfernungsüberbrückung.
- D besseren Kreisgüte.

TE203 Ein zu großer Hub eines FM-Senders führt dazu,

- A dass die HF-Bandbreite zu groß wird.
- B dass die Sendeendstufe übersteuert wird.
- C dass Verzerrungen auf Grund unerwünschter Unterdrückung der Trägerfrequenz auftreten.
- D dass Verzerrungen auf Grund gegenseitiger Auslöschung der Seitenbänder auftreten.

TE204 Größerer Frequenzhub führt bei einem FM-Sender zu

- A einer größeren HF-Bandbreite.
- B einer Erhöhung der Senderausgangsleistung.
- C einer Erhöhung der Amplitude der Trägerfrequenz.
- D einer Reduktion der Amplituden der Seitenbänder.

1.5.3 Text-, Daten- und Bildübertragung

TE301 Welche HF-Bandbreite beansprucht ein 1200-Baud-Packet-Radio-AFSK-Signal?

- A 12 kHz
- B 25 kHz
- C ca. 6,6 kHz
- D ca. 3 kHz

TE302 Welche HF-Bandbreite beansprucht ein 9600-Baud-FM-Packet-Radio-Signal?

- A 20 kHz
- B 12,5 kHz
- C ca. 6,6 kHz
- D ca. 3 kHz

TE303 Welche NF-Zwischenträgerfrequenzen werden in der Regel in Packet Radio bei 1200 Baud benutzt?

- A 1200 / 2200 Hz
- B 850 / 1200 kHz
- C 500 / 1750 Hz
- D 300 / 2700 Hz

- TE304 Was versteht man bei Packet Radio unter einem TNC (Terminal Network Controller)? Ein TNC**
- A besteht aus einem Modem und dem Controller für die digitale Aufbereitung der Daten.
 - B wandelt nur die Töne in digitale Daten und schickt diese an den PC.
 - C wandelt nur die Töne in digitale Daten und schickt diese an den Sender.
 - D ist ein Modem (Modulator und Demodulator) für digitale Signale.
- TE305 Was bedeutet im Prinzip „Packet Radio“? Die Daten werden**
- A paketweise (stoßweise) gesendet.
 - B in der Mailbox in Paketen aufbewahrt.
 - C 8-Bit-weise parallel gepackt gesendet.
 - D zu 8 Bit gepackt und dann gesendet.
- TE306 Was versteht man unter 1k2-Packet-Radio?**
- A Die Übertragung erfolgt mit 1200 Baud.
 - B Man arbeitet mit einem einzelnen Ton von 1200 Hz.
 - C Die Frequenz am Packet-Radio-Eingang beträgt 1200 Hertz.
 - D Die Daten werden in Paketen von 1200 Bits übertragen.
- TE307 Welches ist eine gängige Übertragungsrate in Packet Radio?**
- A 9600 Baud
 - B 12000 Baud
 - C 2700 Baud
 - D 6400 Baud
- TE308 Eine Packet-Radio-Mailbox ist**
- A ein Rechnersystem bei dem Texte und Daten über Funk eingespeichert und abgerufen werden können.
 - B die Softwaresteuerung einer automatischen Funkstelle.
 - C eine fernbedient oder automatisch arbeitende Funkstelle die Internetchrichten zwischenspeichert.
 - D eine Zusatzeinrichtung die E-Mails umwandelt und anschließend zwischenspeichert.
- TE309 Um RTTY-Betrieb durchzuführen benötigt man außer einem Transceiver beispielsweise**
- A einen PC mit Soundkarte und entsprechender Software.
 - B einen Fernschreiber.
 - C einen RTTY-Microcontroller.
 - D eine Zusatzeinrichtung, die RTTY-Signale umwandelt und anschließend zwischenspeichert.
- TE310 Welcher Unterschied zwischen den Betriebsarten ATV und SSTV ist richtig?**
- A SSTV überträgt Standbilder, ATV bewegte Bilder.
 - B SSTV wird nur auf Kurzwelle, ATV auf UKW verwendet.
 - C SSTV belegt eine größere Bandbreite als ATV. SSTV ist schwarzweiß, ATV in Farbe.
 - D
- TE311 Welches der folgenden digitalen Übertragungsverfahren hat die geringste Bandbreite?**
- A PSK31
 - B RTTY
 - C Pactor
 - D Packet Radio
- TE312 Wie heißt die Übertragungsart mit einem Übertragungskanal, bei der durch Umschaltung abwechselnd in beide Richtungen gesendet werden kann?**
- A Halbduplex
 - B Simplex
 - C Duplex
 - D Vollduplex
- 1.6 Funk-Empfänger**
- 1.6.1 Einfach- und Doppelüberlagerungsempfänger**
- TF101 Eine hohe erste ZF vereinfacht die Filterung zur Vermeidung von**
- A Spiegelfrequenzstörungen.
 - B Beeinflussung des lokalen Oszillators.
 - C Nebenaussendungen.
 - D Störungen der zweiten ZF.
- TF102 Eine hohe erste Zwischenfrequenz**
- A ermöglicht bei großem Abstand zur Empfangsfrequenz eine hohe Spiegelfrequenzunterdrückung.
 - B trägt dazu bei, mögliche Beeinflussungen des lokalen Oszillators durch Empfangssignale zu reduzieren.
 - C sollte möglichst nahe an der Empfangsfrequenz liegen, um eine gute Spiegelfrequenzunterdrückung zu erreichen.
 - D verhindert auf Grund ihrer Höhe, dass durch die Umsetzung auf die zweite Zwischenfrequenz Spiegelfrequenzen auftreten.

- TF103** Welche Aussage ist für einen Doppelsuper richtig?
- A Mit einer niedrigen zweiten ZF erreicht man leicht eine gute Trennschärfe.
 - B Das von der Antenne aufgenommene Signal bleibt bis zum Demodulator in seiner Frequenz erhalten.
 - C Durch eine hohe erste ZF erreicht man leicht eine gute Trennschärfe.
 - D Durch eine niedrige zweite ZF erreicht man leicht eine gute Spiegelselektion.
- TF104** Ein Empfänger hat eine ZF von 10,7 MHz und ist auf 28,5 MHz abgestimmt. Der Oszillator des Empfängers schwingt oberhalb der Empfangsfrequenz. Welche Frequenz hat die Spielfrequenz?
- A 49,9 MHz
 - B 48,9 MHz
 - C 39,2 MHz
 - D 17,8 MHz
- TF105** Wodurch wird beim Überlagerungsempfänger die Spiegelfrequenzdämpfung bestimmt? Sie wird vor allem bestimmt durch
- A die Höhe der ersten ZF.
 - B die Höhe der zweiten ZF bei einem Doppelüberlagerungsempfänger.
 - C die Bandbreite der ZF-Stufen.
 - D die NF-Bandbreite.
- TF106** Einem Mischer werden die Frequenzen 136 MHz und 145 MHz zugeführt. Welche Frequenzen werden beim Mischvorgang erzeugt?
- A 9 MHz und 281 MHz
 - B 127 MHz und 154 MHz
 - C 272 MHz und 290 MHz
 - D 140,5 MHz und 281 MHz
- TF107** Einem Mischer werden die Frequenzen 28 MHz und 38,7 MHz zugeführt. Welche Frequenzen werden beim Mischvorgang erzeugt?
- A 10,7 MHz und 66,7 MHz
 - B nur 10,7 MHz
 - C 56 MHz und 66,7 MHz
 - D 10,7 MHz und 56 MHz
- TF108** Eine schmale Empfängerbandbreite führt im allgemeinen zu einer
- A hohen Trennschärfe.
 - B fehlenden Trennschärfe.
 - C unzulänglichen Trennschärfe.
 - D schlechten Demodulation.

- TF109** Die Frequenzdifferenz zwischen dem HF-Nutzsignal und dem Spiegelsignal entspricht
- A dem zweifachen der ersten ZF.
 - B der Frequenz des lokalen Oszillators.
 - C der HF-Eingangsfrequenz.
 - D der Frequenz des Preselektors.

- TF110** Durch welchen Vorgang setzt ein Konverter einen Frequenzbereich für einen vorhandenen Empfänger um?
- A Durch Mischung.
 - B Durch Vervielfachung.
 - C Durch Frequenzteilung.
 - D Durch Rückkopplung.


1.6.2 Blockschaltbilder

- TF201** Um Schwankungen des NF-Ausgangssignals durch Schwankungen des HF-Eingangssignals zu verringern, wird ein Empfänger mit
- A einer automatischen Verstärkungsregelung ausgestattet.
 - B einer NF-Pegelbegrenzung ausgestattet.
 - C NF-Filtern ausgestattet.
 - D einer NF-Vorspannungsregelung ausgestattet.

- TF202** Bei Empfang eines sehr starken Signals verringert die AGC (automatic gain control)
- A die Verstärkung der HF- und ZF-Stufen.
 - B die Versorgungsspannung des VFO.
 - C eine Verstärkung der NF-Stufen.
 - D eine Filterreaktion.

- TF203** Was bewirkt die AGC (automatic gain control) bei einem starken Eingangssignal?
- A Sie reduziert die Verstärkung der HF- und ZF-Stufen.
 - B Sie reduziert die Amplitude des VFO.
 - C Sie reduziert die Amplitude des BFO.
 - D Sie reduziert die Höhe der Versorgungsspannungen.

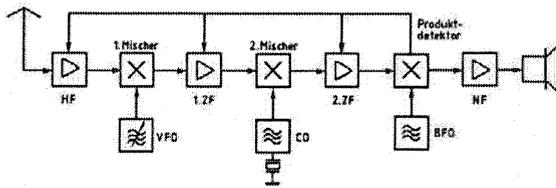
TF204 Ein Doppelsuper hat eine erste ZF von 10,7 MHz und eine zweite ZF von 460 kHz. Die Empfangsfrequenz soll 28 MHz sein.



Welche Frequenzen sind für den VFO und den CO erforderlich, wenn die Oszillatoren oberhalb der Mischer-Eingangssignale schwingen sollen?

- A Der VFO muss bei 38,70 MHz und der CO bei 11,16 MHz schwingen.
- B Der VFO muss bei 10,26 MHz und der CO bei 17,30 MHz schwingen.
- C Der VFO muss bei 11,16 MHz und der CO bei 38,70 MHz schwingen.
- D Der VFO muss bei 28,460 MHz und der CO bei 38,26 MHz schwingen.

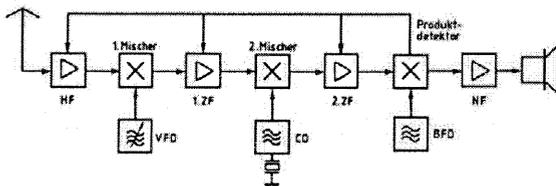TF205 Ein Doppelsuper hat eine erste ZF von 9 MHz und eine zweite ZF von 460 kHz. Die Empfangsfrequenz soll 21,1 MHz sein.




Welche Frequenzen sind für den VFO und den CO erforderlich, wenn die Oszillatoren oberhalb der Mischer-Eingangssignale schwingen sollen?

- A Der VFO muss bei 30,1 MHz und der CO bei 9,46 MHz schwingen.
- B Der VFO muss bei 9,46 MHz und der CO bei 8,54 MHz schwingen.
- C Der VFO muss bei 30,1 MHz und der CO bei 8,54 MHz schwingen.
- D Der VFO muss bei 21,56 MHz und der CO bei 12,1 MHz schwingen.

1.6.3 Betrieb und Funktionsweise einzelner Stufen

TF301 In der folgenden Schaltung

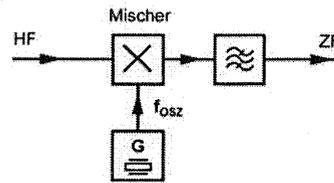

können bei einer Empfangsfrequenz von 28,3 MHz und einer Oszillatorfrequenz von 39 MHz Spiegelfrequenzstörungen bei

- A 49,7 MHz auftreten.
- B 39 MHz auftreten.
- C 67,3 MHz auftreten.
- D 17,6 MHz auftreten.

TF302 Der Begrenzerverstärker eines FM-Empfängers ist ein Verstärker,

- A der sein Ausgangssignal ab einem bestimmten Eingangspegel begrenzt.
- B der zur Verringerung des Vorstufenrauschens dient.
- C der zur Begrenzung des Hubes für den FM-Demodulator dient.
- D der den ZF-Träger unabhängig vom Eingangssignal auf niedrigem Pegel konstant hält.

TF303 Welcher der folgenden als Bandpass einsetzbaren Bauteile verfügt am ehesten über die geringste Bandbreite?

- A Ein Quarzkristall
- B Ein LC-Bandpass
- C Ein Keramikresonator
- D Ein RC-Bandpass

1.6.4 Empfängermerkmale

TF401 Die Empfindlichkeit eines Empfängers bezieht sich auf die

- A Fähigkeit des Empfängers, schwache Signale zu empfangen.
- B Stabilität des VFO.
- C Bandbreite des HF-Vorverstärkers.
- D Fähigkeit des Empfängers, starke Signale zu unterdrücken.

TF402 Welchen Vorteil bietet ein Überlagerungsempfänger gegenüber einem Geradeaus-Empfänger?

- A Bessere Trennschärfe
- B Höhere Bandbreiten
- C Geringere Anforderungen an die VFO-Stabilität
- D Wesentlich einfachere Konstruktion

- TF403** Um wie viel S-Stufen müsste die S-Meter-Anzeige Ihres Empfängers steigen, wenn Ihr Partner die Sendeleistung von 10 Watt auf 40 Watt erhöht?
- A Um eine S-Stufe
 B Um zwei S-Stufen
 C Um vier S-Stufen
 D Um acht S-Stufen
- TF404** Ein Funkamateurlaut S-Meter mit S7 an. Dann schaltet er seine Endstufe ein und bittet um einen erneuten Rapport. Das S-Meter zeigt S9+8dB. Um welchen Faktor müsste der Funkamateurlaut seine Leistung erhöht haben?
- A 100-fach
 B 20-fach
 C 10-fach
 D 120-fach
- TF405** Ein Funkamateurlaut hat eine Endstufe, welche die Leistung verzehnfacht (von 10 auf 100 Watt). Ohne seine Endstufe zeigt Ihr S-Meter genau S8. Auf welchen Wert müsste die Anzeige Ihres S-Meters ansteigen, wenn er die Endstufe dazuschaltet?
- A S9+4dB
 B S18
 C S10+10 dB
 D S9+9 dB
- TF406** Wie groß ist der Unterschied von S4 nach S7 in dB?
- A 18 dB
 B 9 dB
 C 3 dB
 D 24 dB
- TF407** Welche Baugruppe könnte in einem Empfänger gegebenenfalls dazu verwendet werden, um einen schmalen Frequenzbereich zu unterdrücken, in dem Störungen empfangen werden?
- A Notchfilter
 B Noise Filter
 C Störaustaster
 D Die AGC
- TF408** Was bedeutet an einem Abstimmeelement eines Empfängers die Abkürzung AGC?
- A Automatische Verstärkungsregelung
 B Automatische Frequenzregelung
 C Automatische Gleichlaufsteuerung
 D Automatische Antennenabstimmung
- TF409** Welche Baugruppe könnte in einem Empfänger gegebenenfalls dazu verwendet werden, impulsförmige Störungen auszublenden?
- A Noise Blanker
 B Notchfilter
 C Passband-Tuning
 D Die AGC
- 1.7** Funksender
- 1.7.1** Blockschaltbilder
- TG101** Wie kann die hochfrequente Ausgangsleistung eines SSB-Senders vermindert werden?
- A Durch die Verringerung der NF-Ansteuerung und/oder durch Einfügung eines Dämpfungsgliedes zwischen Steuersender und Endstufe.
 B Durch die Veränderung des Arbeitspunktes der Endstufe.
 C Durch die Verringerung des Hubes und/oder durch Einfügung eines Dämpfungsgliedes zwischen Steuersender und Endstufe.
 D Nur durch Verringerung des Hubes allein.
- TG102** Welche der nachfolgenden Antworten trifft für die Wirkungsweise eines Transverters zu?
- A Ein Transverter setzt beim Empfangen z.B. ein 70-cm-Signal in das 10-m-Band und beim Senden das 10-m-Sendesignal auf das 70-cm-Band um.
 B Ein Transverter setzt beim Senden als auch beim Empfangen z.B. ein 70-cm-Signal in das 10-m-Band um.
 C Ein Transverter setzt beim Senden als auch beim Empfangen z.B. ein frequenzmoduliertes Signal in ein amplitudenmoduliertes Signal um.
 D Ein Transverter setzt nur den zu empfangenden Frequenzbereich in einen anderen Frequenzbereich um, z.B. das 70-cm-Band in das 10-m-Band.
- TG103** Was kann man tun, wenn der Hub bei einem Handfunkgerät oder Mobil-Transceiver zu groß ist?
- A Leiser ins Mikrofon sprechen.
 B Lauter ins Mikrofon sprechen.
 C Weniger Leistung verwenden.
 D Mehr Leistung verwenden.

- TG104** Was bewirkt in der Regel eine zu hohe Mikrofonverstärkung bei einem SSB-Transceiver?
- A Splatter bei Stationen, die auf dem Nachbarkanal arbeiten.
 - B Störungen von Stationen, die auf einem anderen Frequenzband arbeiten.
 - C Störungen der Stromversorgung des Transceivers.
 - D Störungen von Computern.

- TG105** Was bewirkt eine zu geringe Mikrofonverstärkung bei einem SSB-Transceiver?
- A geringe Ausgangsleistung
 - B Störungen von Stationen, die auf einem anderen Frequenzband arbeiten
 - C Verringerung der Modulationsqualität
 - D Splatter bei Stationen, die auf dem Nachbarkanal arbeiten

1.7.2 Betrieb und Funktionsweise einzelner Stufen

- TG201** Wie heißt die Stufe in einem Sender, welche die Eigenschaft hat, leise Sprachsignale gegenüber den lauten etwas anzuheben?
- A Speech Processor
 - B Noise Blanker
 - C Clarifier
 - D Notchfilter

- TG202** Welche Schaltung in einem Sender bewirkt, dass der Transceiver allein durch die Stimme auf Sendung geschaltet werden kann?
- A VOX
 - B PTT
 - C RIT
 - D PSK

- TG203** Welche Anforderungen muss ein FM-Funkgerät erfüllen, damit es für die Übertragung von Packet Radio mit 9600 Baud geeignet ist?
- A Es muss sende- und empfangsseitig den Frequenzbereich von 20 Hz bis 6 kHz möglichst linear übertragen können und die Zeit für die Sendempfangsumschaltung muss so kurz wie möglich sein z.B. < 10...100 ms.
 - B Es muss sende- und empfangsseitig den Frequenzbereich von 300 Hz bis 3,4 kHz möglichst linear übertragen können und die Zeit für die Sendempfangsumschaltung muss zwischen 100...300 ms liegen.
 - C Es muss über einen Anschluss für Mikrofon und Lautsprecher verfügen, an dem ein TNC oder Modem angeschlossen werden kann.
 - D Es muss den Frequenzbereich von 300 Hz bis 10 kHz linear übertragen können und ein TX-Delay von kleiner 1 ms haben.

1.7.3 Betrieb und Funktionsweise von HF-Leistungsverstärkern

- TG301** Ein Sender mit 1 Watt Ausgangsleistung ist an eine Endstufe mit einer Verstärkung von 10 dB angeschlossen. Wie groß ist der Ausgangspegel der Endstufe?
- A 10 dBW
 - B 1 dBW
 - C 3 dBW
 - D 20 dBW

- TG302** Ein HF-Leistungsverstärker hat eine Verstärkung von 16 dB. Welche HF-Ausgangsleistung ist zu erwarten, wenn der Verstärker mit 1 W HF-Eingangsleistung angesteuert wird?
- A 40 W
 - B 4 W
 - C 16 W
 - D 20 W

- TG303** Die Ausgangsleistung eines Senders ist die unmittelbar nach dem Senderausgang messbare Leistung, bevor sie Zusatzgeräte (z.B. Anpassgeräte) durchläuft.
- B die unmittelbar nach dem Senderausgang gemessene Differenz aus vorlaufender und rücklaufender Leistung.
 - C die unmittelbar nach den erforderlichen Zusatzgeräten (z.B. Anpassgeräte) messbare Leistung.
 - D die unmittelbar nach dem Senderausgang gemessene Summe aus vorlaufender und rücklaufender Leistung.

- TG304** Die Spitzenleistung eines Senders ist die
- A HF-Leistung bei der höchsten Spitze der Hüllkurve.
 - B Durchschnittsleistung einer SSB-Übertragung.
 - C Spitzen-Spitzen-Leistung bei den höchsten Spitzen der Modulationshüllkurve.
 - D Mindestleistung bei der Modulationsspitze.

- TG305** Eine Verdopplung der Leistung entspricht wie viel dB?
- A 3 dB
 - B 6 dB
 - C 1,5 dB
 - D 12 dB

- TG306** Die Ausgangsleistung eines FM-Senders
- A wird nicht durch die Modulation beeinflusst.
 - B ändert sich durch die Modulation.
 - C beträgt bei fehlender Modulation Null.
 - D verringert sich durch Modulation auf 70 %.

- TG307** Wie wird in der Regel die hochfrequente Ausgangsleistung eines SSB-Senders vermindert?
- A Durch die Verringerung der NF- Ansteuerung und/oder durch Einfügung eines Dämpfungsgliedes zwischen Steuersender und Endstufe.
 - B Durch die Veränderung des Arbeitspunktes der Endstufe.
 - C Durch die Verringerung des Hubes und/oder durch Einfügung eines Dämpfungsgliedes zwischen Steuersender und Endstufe.
 - D Nur durch Verringerung des Hubes allein.

1.7.4 Betrieb und Funktionsweise von HF-Transceivern

- TG401** Was kann man tun, wenn der Hub bei einem Handfunkgerät oder Mobil-Transceiver zu groß ist?

- A Leiser ins Mikrofon sprechen
- B Mehr Leistung verwenden
- C Weniger Leistung verwenden
- D Lauter ins Mikrofon sprechen

- TG402** In welcher der folgenden Antworten sind Betriebsarten üblicher Kurzwellen-Transceiver aufgezählt?

- A USB, LSB, FM, AM, CW
- B USB, PSK31, FM, SSTV, CW
- C USB, LSB, FM, SSTV, CW
- D USB, LSB, Amtor, Pactor, CW

- TG403** Wenn man beim Funkbetrieb mit einem Transceiver die Empfangsfrequenz gegenüber der Senderfrequenz geringfügig verstellen möchte, muss man

- A die RIT bedienen.
- B das Notchfilter einschalten.
- C die Passband-Tuning verstellen.
- D die PTT einschalten.

- TG404** Wie wird die Taste am Mikrofon bezeichnet, mit der man einen Transceiver auf Sendung schalten kann?

- A PTT
- B VOX
- C RIT
- D SSB

- TG405** Wie wird der Funkbetrieb bezeichnet, bei dem man einen Transceiver allein durch die Stimme auf Sendung schalten kann?

- A VOX-Betrieb
- B PTT-Betrieb
- C RIT-Betrieb
- D SSB-Betrieb

1.7.4 Unerwünschte Aussendungen

- TG501** Wodurch werden Tastklicks bei einem CW-Sender hervorgerufen?

- A Durch zu steile Flanken der Tastimpulse
- B Durch prellende Kontakte der verwendeten Taste
- C Durch direkte Tastung der Oszillatorstufe
- D Durch ein unterdimensioniertes Netzteil, dessen Spannung beim Auftasten kurzzeitig zusammenbricht


- TG502** Welches Filter wäre zwischen Senderausgang und Antenne eingeschleift am besten zur Verringerung der Oberwellenausstrahlungen geeignet?

- A Ein Tiefpassfilter
- B Ein Hochpassfilter
- C Ein Antennenfilter
- D Ein Sperrkreisfilter

- TG503** Um Nachbarkanalstörungen zu minimieren, sollte die Übertragungsbandbreite bei SSB

- A höchstens 3 kHz betragen.
- B höchstens 5 kHz betragen.
- C höchstens 10 kHz betragen.
- D höchstens 15 kHz betragen.

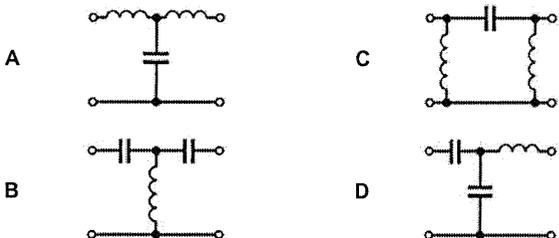
- TG504** Welche Schaltung wäre zwischen Senderausgang und Antenne eingeschleift am besten zur Verringerung der Oberwellenausstrahlungen geeignet?



- TG505** Bei der erstmaligen Prüfung eines Senders sollten die Signale zunächst

- A in eine künstliche 50-Ω-Antenne eingespeist werden.
- B in eine Antenne eingespeist werden.
- C in einen Kondensator mit einem Blindwiderstand von 50 Ω eingespeist werden.
- D in einen 50-Ω-Drahtwiderstand eingespeist werden.

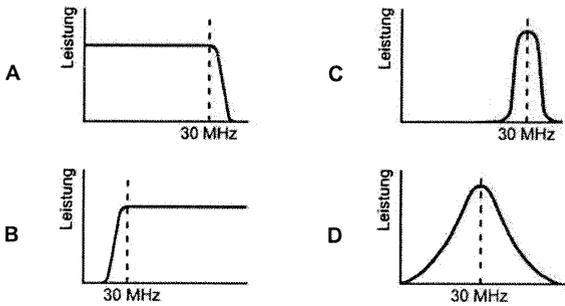TG506 Welche Filtercharakteristik würde sich am besten für einen KW-Mehrband-Sender eignen?



TH105 Sie wollen verschiedene Antennen testen, ob sie für den Funkbetrieb auf Kurzwellen für das 80-m-Band geeignet sind. Man stellt Ihnen jeweils drei Antennen zur Verfügung. Welches Angebot wählen sie, um nur die drei **besonders** geeigneten Antennen testen zu müssen?

- A Dipol, Delta-Loop, W3DZZ-Antenne
- B Beam, Groundplane-Antenne, Dipol
- C Dipol, W3DZZ-Antenne, Beam
- D Dipol, Delta-Loop, Langyagi

1.8 Antennen und Übertragungsleitungen

1.8.1 Antennen

TH101 Was sind typische Kurzwellen-Amateurfunk-sendeantennen?

- A Langdraht-Antenne, Groundplane-Antenne, Yagiantenne, Dipolantenne, Windom-Antenne, Delta-Loop-Antenne
- B Langdraht-Antenne, Groundplane-Antenne, Gestockte Yagiantenne, Dipolantenne, Windom-Antenne, Delta-Loop-Antenne
- C Langdraht-Antenne, Groundplane-Antenne, Gruppenantenne, Dipolantenne, Windom-Antenne, Delta-Loop-Antenne
- D Langdraht-Antenne, Groundplane-Antenne, Kreuzyagi-Antenne, Dipolantenne, Windom-Antenne, Delta-Loop-Antenne

TH106 Welche Antenne gehört **nicht** zu den symmetrischen Antennen?

- A Groundplane
- B Faltdipol
- C Yagi
- D $\lambda/2$ -Dipol

TH102 Welche Antennenformen werden im VHF-UHF-Bereich bei den Funkamateuren in der Regel **nicht** verwendet?

- A Langdraht-Antennen
- B Yagi-Antennen
- C Quad-Antennen
- D Groundplane-Antennen

TH107 Wie nennt man eine Schleifenantenne, die aus drei gleich langen Drahtstücken besteht?

- A Delta-Loop-Antenne
- B 3-Element Quad-Loop-Antenne
- C W3DZZ Antenne
- D 3-Element-Beam

TH103 Welche magnetischen Antennen eignen sich für Sendebetrieb und strahlen dabei im Nahfeld ein starkes magnetisches Feld ab?

- A Magnetische Ringantennen mit einem Umfang von etwa $\lambda/10$.
- B Ferritstabantennen und magnetische Ringantennen.
- C Rahmenantennen mit mehreren Drahtwindungen.
- D Ferritstabantennen und Rahmenantennen mit mehreren Drahtwindungen.

TH108 Bei welcher Länge hat eine Vertikalantenne die günstigsten Strahlungseigenschaften?

- A $5\lambda/8$
- B $\lambda/4$
- C $\lambda/2$
- D $3\lambda/4$


TH104 Berechnen Sie die elektrische Länge eines $5/8\lambda$ -langen Vertikalstrahlers für das 10-m-Band (28,5 MHz).

- A 6,58 m
- B 3,29 m
- C 2,08 m
- D 5,26 m

TH109 Eine Vertikalantenne erzeugt

- A einen flachen Abstrahlwinkel.
- B zirkulare Polarisation.
- C einen hohen Abstrahlwinkel.
- D elliptische Polarisation.

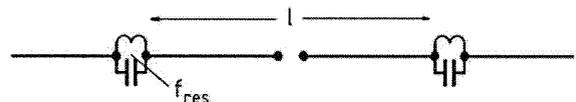TH110 Sie wollen eine Zweibandantenne für 160 und 80 m selbst bauen.




Welche der folgenden Antworten enthält die richtige Drahtlänge l zwischen den Schwingkreisen und die richtige Resonanzfrequenz f_{res} der Kreise?

- A l beträgt zirka 40 m, f_{res} liegt bei zirka 3,65 MHz.
- B l beträgt zirka 80 m, f_{res} liegt bei zirka 3,65 MHz.
- C l beträgt zirka 40 m, f_{res} liegt bei zirka 1,85 MHz.
- D l beträgt zirka 80 m, f_{res} liegt bei zirka 1,85 MHz.

- TH111 Die elektrischen Gegengewichte einer Groundplane-Antenne bezeichnet man auch als**
- A Radiale.
 - B Reflektoren.
 - C Parasitärstrahler.
 - D Erdelemente.

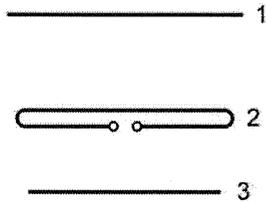- TH112 Das folgende Bild enthält eine einfache Richtantenne.**




Die Bezeichnungen der Elemente in numerischer Reihenfolge lauten

- A 1 Reflektor, 2 Strahler und 3 Direktor.
 - B 1 Strahler, 2 Direktor und 3 Reflektor.
 - C 1 Direktor, 2 Strahler und 3 Reflektor.
 - D 1 Direktor, 2 Reflektor und 3 Strahler.
- TH113 An welchem Element einer Yagi-Antenne erfolgt die Energieeinspeisung? Sie erfolgt am**
- A Strahler
 - B Direktor
 - C Reflektor
 - D Strahler und am Reflektor gleichzeitig

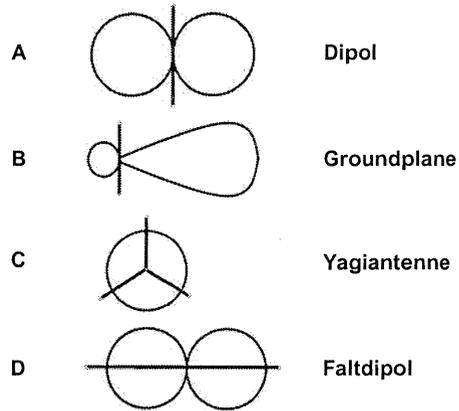1.8.2 Antennenmerkmale

- TH201 Welche elektrische Länge muss eine Dipolantenne haben, damit sie in Resonanz ist?**
- A Sie muss ein ganzzahliges Vielfaches von $\lambda/2$ betragen. ($n \cdot \lambda/2$, $n=1, 2, 3...$)
 - B Sie muss ein ungeradzahliges Vielfaches von $\lambda/4$ betragen. ($n \cdot \lambda/4$, $n=1, 3, 5...$)
 - C Sie muss $5/8\lambda$, $\lambda/4$ oder deren geradzahlige Vielfache ($n \cdot \lambda/4$, $n=2, 4, 6...$) betragen.
 - D Sie darf kein ganzzahliges Vielfaches von λ betragen.

- TH202 Welches Strahlungsdiagramm ist der Antenne richtig zugeordnet?**



- TH203 Welchen Eingangs- bzw. Fußpunkt-widerstand hat die Groundplane?**

- A ca. 30 ... 50 Ω
- B ca. 60 ... 120 Ω
- C ca. 600 Ω
- D ca. 240 Ω

- TH204 Die Impedanz in der Mitte eines Halbwellen-dipols beträgt je nach Aufbauhöhe ungefähr**

- A 40 bis 80 Ω .
- B 60 bis 120 Ω .
- C 120 bis 240 Ω .
- D 240 bis 600 Ω .

- TH205 Ein Faltdipol hat einen Eingangswiderstand von ungefähr**

- A 240 Ω .
- B 600 Ω .
- C 50 Ω .
- D 30-60 Ω .


- TH206 Ein Halbwellendipol wird auf der Grundfrequenz in der Mitte**

- A stromgespeist.
- B spannungsgespeist.
- C endgespeist.
- D parallel gespeist.

- TH207 Welcher Prozentsatz entspricht dem Korrekturfaktor, der üblicherweise für die Berechnung der Länge einer Drahtantenne verwendet wird?**

- A 95 %
- B 75 %
- C 66 %
- D 100 %

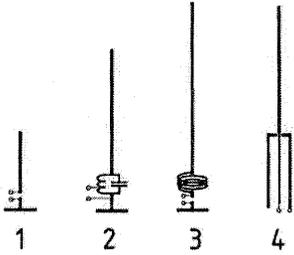
TH208 Das folgende Bild enthält verschiedene UKW-Vertikalantennen.



In welcher der folgenden Zeilen ist die entsprechende Bezeichnung der Antenne richtig zugeordnet?

- A Bild 1 zeigt einen $\lambda/4$ -Vertikalstrahler (Viertelwellenstab).
- B Bild 2 zeigt eine Sperrtopf-Antenne.
- C Bild 3 zeigt eine $\lambda/2$ -Antenne mit Fuchskreis.
- D Bild 4 zeigt eine $5/8$ - λ -Antenne.

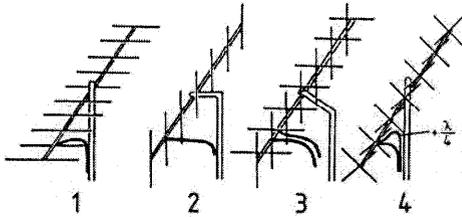TH209 Das folgende Bild enthält verschiedene UKW-Antennen.



Welche der folgenden Antworten ist richtig?

- A Bild 1 zeigt eine horizontal polarisierte Yagi-Antenne.
- B Bild 2 zeigt eine Kreuz-Yagi-Antenne.
- C Bild 3 zeigt eine gestockte X-Yagi-Antenne.
- D Bild 4 zeigt eine vertikal polarisierte Yagi-Antenne.

TH210 Eine Drahtantenne für den Amateurfunk im KW-Bereich

- A kann eine beliebige Länge haben.
- B muss unbedingt λ -halbe lang sein.
- C muss genau λ -viertel lang sein.
- D muss eine Länge von dreiviertel λ haben.

1.8.3 Übertragungsleitungen

TH301 Am Ende einer Leitung ist nur noch ein Viertel der Leistung vorhanden. Wie groß ist das Dämpfungsmaß des Kabels?

- A 6 dB
- B 3 dB
- C 10 dB
- D 16 dB

TH302 Am Ende einer Leitung ist nur noch ein Zehntel der Leistung vorhanden. Wie groß ist das Dämpfungsmaß des Kabels?

- A 10 dB
- B 3 dB
- C 6 dB
- D 16 dB

TH303 Eine HF-Ausgangleistung von 100 W wird in eine angepasste Übertragungsleitung eingespeist. Am antennenseitigen Ende der Leitung beträgt die Leistung 50 W bei einem Stehwellenverhältnis von 1:1. Wie hoch ist die Leitungsdämpfung?

- A 3 dB
- B -6 dB
- C -3 dB
- D 6 dBm

TH304 Welcher der nachfolgenden Zusammenhänge ist richtig?

- A 0 dBm entspricht 1 mW; 3 dBm entspricht 2 mW; 20 dBm entspricht 100 mW
- B 0 dBm entspricht 1 mW; 3 dBm entspricht 1,4 mW; 20 dBm entspricht 10 mW
- C 0 dBm entspricht 0 mW; 3 dBm entspricht 30 mW; 20 dBm entspricht 200 mW
- D 1 dBm entspricht 0 mW; 2 dBm entspricht 3 mW; 100 dBm entspricht 20 mW

TH305 Welche Dämpfung hat ein 25 m langes Koaxkabel vom Typ Aircell 7 bei 145 MHz? (siehe hierzu beiliegendes Diagramm)

- A 1,9 dB
- B 7,5 dB
- C 3,75 dB
- D 1,5 dB

TH306 Welche Dämpfung hat ein 20 m langes Koaxkabel vom Typ RG 58 bei 29 MHz? (siehe hierzu beiliegendes Diagramm)

- A 1,8 dB
- B 4,5 dB
- C 3,75 dB
- D 1,5 dB

TH307 Der Wellenwiderstand einer Leitung

- A ist im HF-Bereich in etwa konstant und unabhängig vom Leitungsabschluss.
- B ist völlig frequenzunabhängig.
- C hängt von der Beschaltung am Leitungsende ab.
- D hängt von der Leitungslänge und der Beschaltung am Leitungsende ab.

TH308 Koaxialkabel weisen typischerweise Wellenwiderstände von

- A 50, 60 und 75 Ω auf.
- B 50, 300 und 600 Ω auf.
- C 60, 120 und 240 Ω auf.
- D 50, 75 und 240 Ω auf.

- TH309 Welche Vorteile hat eine Paralleldraht-Speiseleitung gegenüber der Speisung über ein Koaxialkabel?**
- A Sie hat geringere Dämpfung und hohe Spannungsfestigkeit.
 - B Sie vermeidet Mantelwellen durch Wegfall der Abschirmung.
 - C Sie erlaubt leichtere Kontrolle des Wellenwiderstandes durch Verschieben der Spreizer.
 - D Sie bietet guten Blitzschutz durch niederohmige Drähte.

- TH310 Wann ist eine Speiseleitung unsymmetrisch?**
- A Wenn die beiden Leiter unterschiedlich geformt sind, z.B. Koaxialkabel.
 - B Wenn die hin- und zurücklaufende Leistung verschieden sind.
 - C Wenn sie außerhalb ihrer Resonanzfrequenz betrieben wird.
 - D Wenn die Koaxial-Leitung Spannung gegen Erde führt.

- TH311 Welche Leitungen sollten für die HF-Verbindungen zwischen Einrichtungen in der Amateurfunkstelle verwendet werden, um unerwünschte Abstrahlungen zu vermeiden?**
- A Hochwertige Koaxialkabel.
 - B Symmetrische Feederleitungen.
 - C Unabgestimmte Speiseleitungen.
 - D Hochwertige abgeschirmte Netzanschlusskabel.

- TH312 Welches der folgenden Koaxsteckverbindersysteme ist für sehr hohe Frequenzen (70-cm-Band) und hohe Leistungen am besten geeignet?**
- A N
 - B SMA
 - C UHF
 - D BNC

1.8.4 Anpassung, Transformation und Symmetrierung

- TH401 Bei welchem Stehwellenverhältnis (VSWR) ist eine Antenne am besten an die Leitung angepasst?**
- A 1
 - B 0
 - C 3
 - D unendlich

- TH402 Fehlanpassungen oder Beschädigungen von HF-Übertragungsleitungen**
- A führen zu Reflektionen des übertragenen HF-Signals und einem erhöhten VSWR.
 - B führen zur einer Überbeanspruchung der angeschlossenen Antenne.
 - C führen zu einem VSWR von kleiner oder gleich 1.
 - D führen zur Erzeugung unerwünschter Aussendungen, da innerhalb der erforderlichen Bandbreite keine Anpassung gegeben ist.

- TH403 Welche Auswirkungen hat es, wenn eine symmetrische Antenne (Dipol) mit einem Koaxkabel gleicher Impedanz gespeist wird?**
- A Die Richtcharakteristik der Antenne wird verformt und es können Mantelwellen auftreten.
 - B Es treten keine nennenswerten Auswirkungen auf, da die Antenne angepasst ist und die Speisung über ein Koaxkabel erfolgt, dessen Außenleiter Erdpotential hat.
 - C Am Speisepunkt der Antenne treten gegenphasige Spannungen und Ströme gleicher Größe auf, die eine Fehlanpassung hervorrufen.
 - D Es treten Polarisationsdrehungen auf, die von der Kabellänge abhängig sind.

- TH404 Ein symmetrischer Halbwellendipol wird direkt über ein Koaxialkabel von einem Sender gespeist. Das Kabel ist senkrecht am Haus entlang verlegt und verursacht geringe Störungen. Um das Problem weiter zu verringern, empfiehlt es sich**
- A den Dipol über ein Symmetrierglied zu speisen.
 - B das Koaxialkabel durch eine Eindrahtspeiseleitung zu ersetzen.
 - C beim Koaxialkabel alle 5 m eine Schleife mit 3 Windungen einzulegen.
 - D das Koaxialkabel in einem Kunststoffrohr zur mechanischen Schirmung unterzubringen.

- TH405 Auf einem Ferritkern sind etliche Windungen Koaxialkabel aufgewickelt. Diese Anordnung kann dazu dienen,**



- A Mantelwellen zu dämpfen.
- B statische Aufladungen zu verhindern.
- C eine Antennenleitung abzustimmen.
- D Oberwellen zu unterdrücken.

- TH406 Am Eingang einer Antennenleitung misst man ein VSWR von 3. Wie groß ist in etwa die rücklaufende Leistung am Messpunkt, wenn die vorlaufende Leistung dort 100 Watt beträgt?**
- A 25 W
 - B 12,5 W
 - C 50 W
 - D 75 W

- 1.9 Wellenausbreitung und Ionosphäre**
- 1.9.1 Ionosphäre**
- TI101 Welche ionosphärischen Schichten bestimmen die Funkwellenausbreitung am Tage?**
- A Die D-, E-, F1- und F2-Schicht
 - B Die E- und F-Schicht
 - C Die F1- und F2-Schicht
 - D Die E- und D-Schicht
- TI102 Welche ionosphärischen Schichten bestimmen die Fernausbreitung in der Nacht?**
- A Die F2-Schicht
 - B Die D-, E- und F2-Schicht
 - C Die F1- und F2-Schicht
 - D Die D- und E-Schicht
- TI103 In welcher Höhe befinden sich die für die Fernausbreitung (DX) wichtigen ionosphärischen Schichten? Sie befinden sich in ungefährr**
- A 200 bis 500 km Höhe.
 - B 2 bis 5 km Höhe.
 - C 20 bis 50 km Höhe.
 - D 2000 bis 5000 km Höhe.
- TI104 Welchen Einfluss hat die D-Schicht auf die Fernausbreitung?**
- A Die D-Schicht führt tagsüber zu starker Dämpfung im 80- und 160-m-Band.
 - B Die D-Schicht reflektiert tagsüber die Wellen im 80- und 160-m-Band.
 - C Die D-Schicht absorbiert tagsüber die Wellen im 10-m-Band.
 - D Die D-Schicht ist im Sonnenfleckenmaximum am wenigsten ausgeprägt.
- TI105 Wie kommt die Fernausbreitung einer Funkwelle auf den Kurzwellenbändern zustande? Sie kommt zustande durch die Reflexion an**
- A elektrisch aufgeladenen Luftschichten in der Ionosphäre.
 - B Hoch- und Tiefdruckgebieten der hohen Atmosphäre.
 - C den Wolken in der niedrigen Atmosphäre.
 - D den parasitären Elementen einer Richtantenne.
- TI106 Welche Schicht ist für die gute Ausbreitung im 10-m-Band in den Sommermonaten verantwortlich?**
- A Die E-Schicht
 - B Die D-Schicht
 - C Die F1-Schicht
 - D Die F2-Schicht
- TI107 Die Sonnenfleckenanzahl ist einem regelmäßigen Zyklus unterworfen. Welchen Zeitraum hat dieser Zyklus zirka?**
- A 11 Jahre
 - B 6 Monate
 - C 12 Monate
 - D 100 Jahre
- 1.9.2 Kurzwellenausbreitung**
- TI201 Die Ausbreitungsgeschwindigkeit freier elektromagnetischer Wellen beträgt etwa**
- A 300 000 km/s.
 - B 3 000 000 km/s.
 - C 30 000 km/s.
 - D 3 000 km/s.
- TI202 Unter der "Toten Zone" wird der Bereich verstanden,**
- A der durch die Bodenwelle nicht mehr erreicht wird und durch die reflektierte Raumwelle noch nicht erreicht wird.
 - B der durch die Bodenwelle überdeckt wird, so dass schwächere DX-Stationen zugedeckt werden.
 - C der durch die Bodenwelle erreicht wird und für die Raumwelle nicht zugänglich ist.
 - D der durch die Interferenz der Bodenwelle mit der Raumwelle in einer Zone der gegenseitigen Auslöschung liegt.
- TI203 Welche der folgenden Aussagen trifft für KW-Funkverbindungen zu, die über Bodenwellen erfolgen?**
- A Die Bodenwelle folgt der Erdkrümmung und geht über den geografischen Horizont hinaus. Sie wird in höheren Frequenzbereichen stärker gedämpft als in niedrigeren Frequenzbereichen.
 - B Die Bodenwelle folgt der Erdkrümmung und geht nicht über den geografischen Horizont hinaus. Sie wird in höheren Frequenzbereichen stärker gedämpft als in niedrigeren Frequenzbereichen.
 - C Die Bodenwelle folgt der Erdkrümmung und geht über den geografischen Horizont hinaus. Sie wird in niedrigeren Frequenzbereichen stärker gedämpft als in höheren Frequenzbereichen.
 - D Die Bodenwelle folgt der Erdkrümmung und geht nicht über den geografischen Horizont hinaus. Sie wird in niedrigeren Frequenzbereichen stärker gedämpft als in höheren Frequenzbereichen.
- TI204 Wie groß ist in etwa die maximale Entfernung, die ein KW-Signal bei Reflexion an der E-Schicht auf der Erdoberfläche mit einem Sprung (Hop) überbrücken kann?**
- A Etwa 2200 km
 - B Etwa 1100 km
 - C Etwa 4500 km
 - D Etwa 9000 km

- TI205** Von welchem der genannten Parameter ist die Sprungdistanz abhängig, die ein KW-Signal auf der Erdoberfläche überbrücken kann? Sie ist abhängig
- A vom Abstrahlwinkel der Antenne.
 - B von der Polarisierung der Antenne.
 - C von der Sendeleistung.
 - D vom Antennengewinn.
- TI206** Bei der Ausbreitung auf Kurzwelle spielt die so genannte "Grey Line" eine besondere Rolle. Was ist die "Grey Line"?
- A Der Streifen der Dämmerungsphase vor Sonnenaufgang oder nach Sonnenuntergang.
 - B Die instabilen Ausbreitungsbedingungen in der Äquatorialzone.
 - C Die Zeit mit den besten Möglichkeiten für "Short Skip" Ausbreitung.
 - D Die Übergangszeit vor und nach dem Winter, in der sich die D-Schicht ab- und wieder aufbaut.
- TI207** Was versteht man unter dem Begriff "Mögel-Dellinger-Effekt"?
- A Den totalen, zeitlich begrenzten Ausfall der Reflexion in der Ionosphäre.
 - B Den zeitlich begrenzten Schwund durch Mehrwegeausbreitung in der Ionosphäre.
 - C Die zeitlich begrenzt auftretende Verzerrung der Modulation.
 - D Das Übersprechen der Modulation eines starken Senders auf andere, über die Ionosphäre übertragene HF-Signale.
- TI208** Ein plötzlicher Anstieg der Intensitäten von UV- und Röntgenstrahlung nach einem Flare (Energieausbruch auf der Sonne) führt zu erhöhter Ionisierung der D-Schicht und damit zu kurzzeitigem Totalausfall der ionosphärischen Kurzwellenausbreitung. Diese Erscheinung wird auch als
- A Mögel-Dellinger-Effekt bezeichnet.
 - B sporadische E-Ausbreitung bezeichnet.
 - C kritischer Schwund bezeichnet.
 - D Aurora-Effekt bezeichnet.
- TI209** Unter dem Begriff "Short Skip" versteht man Funkverbindungen besonders im 10-m-Band mit Sprungentfernungen unter 1000 km, die
- A durch Reflexion an sporadischen E-Schichten ermöglicht werden.
 - B bei entsprechendem Abstrahlwinkel durch Reflexion an der F1-Schicht ermöglicht werden.
 - C bei entsprechendem Abstrahlwinkel durch Reflexion an der F2-Schicht ermöglicht werden.
 - D durch Reflexion an hochionisierten D-Schichten ermöglicht werden.
- TI210** Warum sind Signale im 160- und 80-Meter-Band tagsüber nur schwach und nicht für den weltweiten Funkverkehr geeignet? Sie sind ungeeignet wegen der Tagesdämpfung in der
- A D-Schicht
 - B F1-Schicht
 - C F2-Schicht
 - D A-Schicht
- TI211** In welcher ionosphärischen Schicht treten gelegentlich Aurora-Erscheinungen auf?
- A In der E-Schicht
 - B In der F-Schicht
 - C In der E-Schicht in der Nähe des Äquators
 - D In der D-Schicht
- TI212** Was bedeutet die „MUF“ bei der Kurzwellenausbreitung?
- A Höchste brauchbare Frequenz
 - B Niedrigste brauchbare Frequenz
 - C Kritische Grenzfrequenz
 - D Mittlere Nutzfrequenz
- TI213** Wie nennt man den ionosphärischen Feldstärkeschwund durch Überlagerung von Boden- und Raumwelle, der sich bei der Kurzwellenausbreitung besonders bei AM-Sendungen bemerkbar macht?
- A Fading
 - B Flatterfading
 - C MUF
 - D Mögel-Dellinger-Effekt
- 1.9.3 Wellenausbreitung oberhalb 30 MHz**
- TI301** Wie weit etwa reicht der Funkhorizont im UKW-Bereich über den geografischen Horizont hinaus? Er reicht etwa
- A 15 % weiter als der geografische Horizont.
 - B doppelt so weit.
 - C bis zur Hälfte der Entfernung bis zum geografischen Horizont.
 - D bis zum Vierfachen der Entfernung bis zum geografischen Horizont.
- TI302** Überhorizontverbindungen im UHF/VHF-Bereich kommen u.a. zustande durch
- A Streuung der Wellen an troposphärischen Bereichen unterschiedlicher Beschaffenheit.
 - B Reflexion der Wellen in der Troposphäre durch das Auftreten sporadischer D-Schichten.
 - C Polarisationsdrehungen in der Troposphäre bei hoch liegender Bewölkung.
 - D Polarisationsdrehungen in der Troposphäre an Gewitterfronten.

- TI303** Für VHF-Weitverkehrsverbindungen wird hauptsächlich die
- A troposphärische Ausbreitung genutzt. ionosphärische
 - B Ausbreitung genutzt. Bodenwellenausbreitung
 - C genutzt. Oberflächenwellenausbreitung genutzt.
 - D

Was ist die "Troposphäre"?

- TI304** Die Troposphäre ist der
- A untere Teil der Atmosphäre, in der die Erscheinungen des Wetters stattfinden.
 - B untere Teil der Atmosphäre, der sich nördlich und südlich des Äquators über die Tropen erstreckt.
 - C obere Teil der Atmosphäre, in der es zur Bildung sporadischer E-Schichten kommen kann.
 - D obere Teil der Atmosphäre, in welcher Aurora-Erscheinungen auftreten können.

TI305 Wie wirkt die Antennenhöhe auf die Reichweite einer UKW-Verbindung aus? Die Reichweite steigt mit zunehmender Antennenhöhe, weil

- A die optische Sichtweite zunimmt.
 - B die dämpfende Wirkung der Erdoberfläche abnimmt.
 - C die Entfernung zu den reflektierenden Schichten der Troposphäre abnimmt.
 - D in höheren Luftschichten die Temperatur sinkt.
- Was ist die Ursache für Aurora-Erscheinungen? Die Ursache ist**

- TI306** das Eindringen geladener Teilchen von der Sonne in die Atmosphäre.
- A eine hohe Sonnenfleckenzahl.
 - B eine niedrige Sonnenfleckenzahl.
 - C das Auftreten von Meteoritenschauern in den
 - D polaren Regionen.

TI307 Wie wirkt sich "Aurora" auf die Signalqualität eines Funksignals aus?

- A CW-Signale haben einen flatternden und verbrummten Ton.
- B CW-Signale haben einen besseren Ton.
- C Die Lesbarkeit der SSB-Signale verbessert sich.
- D Die Lesbarkeit der FM-Signale verbessert sich.


TI308 Welche Betriebsart eignet sich am besten für Auroraverbindungen?

- A CW
- B SSB
- C FM
- D PSK31

TI309 Was verstehen Sie unter dem Begriff "Sporadic-E"? Ich verstehe darunter

- A die Reflexion an lokal begrenzten Bereichen mit ungewöhnlich hoher Ionisation innerhalb der E-Schicht.
- B kurzfristige plötzliche Inversionsänderungen in der E-Schicht, die Fernausbreitung im VHF-Bereich ermöglichen.
- C kurzzeitig auftretende starke Reflexion von VHF-Signalen an Meteorbahnen innerhalb der E-Schicht.
- D lokal begrenzten kurzzeitigen Ausfall der Reflexion durch ungewöhnlich hohe Ionisation innerhalb der E-Schicht.

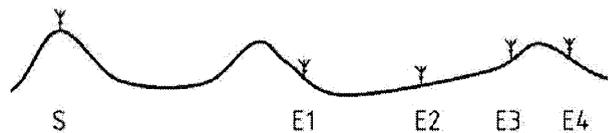TI310 In dem folgenden Geländeprofil sei S ein Sender im 2-m-Band, E1 bis E4 vier Empfangsstationen. Welche Funkstrecke geht wahrscheinlich am besten, welche am schlechtesten?



- A Am besten S-E3, am schlechtesten S-E1
- B Am besten S-E1, am schlechtesten S-E4
- C Am besten S-E3, am schlechtesten S-E4
- D Am besten S-E4, am schlechtesten S-E1

1.10 Messungen und Messinstrumente

1.10.1 Messinstrumente

TJ101 Das Prinzip eines Drehspulmessgeräts beruht auf

- A der Wechselwirkung der Kräfte zwischen einem permanent magnetischen und einem elektromagnetischen Feld.
- B der Wechselwirkung der Kräfte zwischen einem magnetischen und einem elektrischen Feld.
- C der Wechselwirkung der Kräfte zwischen zwei permanent magnetischen Feldern.
- D dem erdmagnetischen Feld.

TJ102 Die Auflösung eines Messinstrumentes entspricht

- A der kleinsten Einteilung der Anzeige.
- B der Genauigkeit des Instrumentes in Bezug auf den tatsächlichen Wert.
- C der Genauigkeit des Instrumentes.
- D dem Vollausschlag der Instrumentenanzeige.

- TJ103 Was ist ein Dipmeter? Ein Dipmeter ist**
- A ein abstimmbarer Oszillator mit einem Indikator, der anzeigt, wenn von einem ankoppelten Resonanzkreis bei einer Frequenz HF-Energie aufgenommen oder abgegeben wird.
 - B ein selektiver Feldstärkemesser, der den Maximalwert der elektrischen Feldstärke anzeigt und der zur Überprüfung der Nutzsignal- und Nebenwellenabstrahlungen eingesetzt werden kann.
 - C eine abgleichbare Stehwellenmessbrücke, mit der der Reflexionsfaktor und der Impedanzverlauf einer angeschlossenen Antenne oder einer LC-Kombination gemessen werden kann.
 - D ein auf eine feste Frequenz eingestellter RC-Schwingkreis mit einem Indikator, der anzeigt, wie stark die Abstrahlung unerwünschter Oberwellen ist.

- TJ104 Wozu wird ein Dipmeter beispielsweise verwendet? Ein Dipmeter wird zur**
- A ungefähren Bestimmung der Resonanzfrequenz eines Schwingkreises.
 - B ungefähren Bestimmung der Leistung eines Senders.
 - C genauen Bestimmung der Dämpfung eines Schwingkreises.
 - D genauen Bestimmung der Güte eines Schwingkreises.

- TJ105 Welches dieser Messgeräte ist für die Ermittlung der Resonanzfrequenz eines Traps, das für einen Dipol genutzt werden soll, am besten geeignet?**
- A Ein Dipmeter
 - B Eine VSWR-Messbrücke
 - C Ein Frequenzmessgerät
 - D Ein Resonanzwellenmesser

- TJ106 Wie ermittelt man die Resonanzfrequenz eines Schwingkreises? Man ermittelt sie**
- A durch Messung von L und C und Berechnung oder z.B. mit einem Dipmeter.
 - B mit einem Frequenzmesser oder einem Oszilloskop.
 - C mit einem Digital -Multimeter in der Stellung Frequenzmessung.
 - D mit Hilfe der S-Meter Anzeige bei Anschluss des Schwingkreises an den Empfängereingang.

- TJ107 Für welche Messungen verwendet man ein Oszilloskop? Ein Oszilloskop verwendet man, um**
- A Signalverläufe sichtbar zu machen, um beispielsweise Verzerrungen zu erkennen.
 - B Frequenzen genau zu messen.
 - C den Temperaturverlauf bei Messungen sichtbar zu machen.
 - D die Anpassung bei Antennen zu überprüfen.


- TJ108 Welches dieser Geräte wird für die Anzeige von NF-Verzerrungen verwendet?**
- A Ein Oszilloskop
 - B Ein Transistorvoltmeter
 - C Ein Vielfachmessgerät
 - D Ein Frequenzzähler

- TJ109 Eine künstliche Antenne für den VHF-Bereich könnte beispielsweise aus**
- A ungewendelten Kohleschichtwiderständen zusammengebaut sein.
 - B hochbelastbaren Drahtwiderständen zusammengebaut sein.
 - C Glühbirnen zusammengebaut sein. temperaturfesten
 - D Blindwiderständen bestehen.

- TJ110 Welche der folgenden Bauteile könnten für eine genaue künstliche Antenne, die bei 28 MHz eingesetzt werden soll, verwendet werden?**
- A 10 Kohleschichtwiderstände von 500 Ω
 - B ein 50- Ω -Drahtwiderstand
 - C 2 parallel geschaltete Drahtwiderstände von 100 Ω
 - D ein Spulenanpassfilter im Ölbad

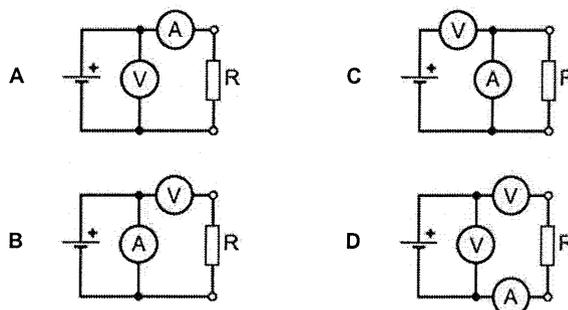
1.10.2 Durchführung von Messungen

- TJ201 Welche Schaltung könnte dazu verwendet werden, den Wert eines Widerstandes anhand des ohmschen Gesetzes zu ermitteln?**



- TJ202 Wie werden elektrische Spannungsmesser an Messobjekte angeschlossen und welche Anforderungen muss das Messgerät erfüllen, damit der Messfehler möglichst gering bleibt?**
- A Der Spannungsmesser ist parallel zum Messobjekt anzuschließen und sollte hochohmig sein.
 - B Der Spannungsmesser ist in den Stromkreis einzuschleifen und sollte niederohmig sein.
 - C Der Spannungsmesser ist parallel zum Messobjekt anzuschließen und sollte niederohmig sein.
 - D Der Spannungsmesser ist in den Stromkreis einzuschleifen und sollte hochohmig sein.

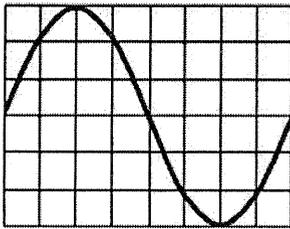TJ203 Die Zeitbasis eines Oszilloskops ist so eingestellt, dass ein Skalenteil 0,5 ms entspricht. Welche Frequenz hat die angelegte Spannung?




- A 250 Hz.
- B 500 Hz.
- C 667 Hz.
- D 333 Hz.

TJ204 Für welchen Zweck wird eine Stehwellenmessbrücke verwendet?

- A Zur Überprüfung der Anpassung des Senders an die Antenne.
- B Zur Frequenzkontrolle.
- C Zur Modulationskontrolle.
- D Als Abschluss des Senders.

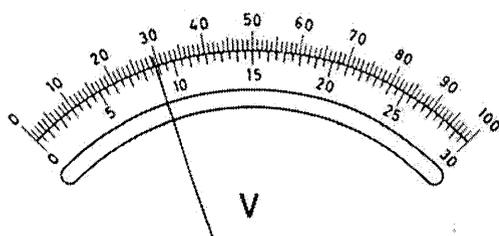TJ205 Welche Spannung wird bei dem folgenden Messinstrument angezeigt, wenn dessen Messbereich auf 10 V eingestellt ist?



- A 2,93 V
- B 29,3 V
- C 8,8 V
- D 88 V

TJ206 An welcher Stelle einer Antennenanlage muss ein VSWR-Meter eingeschleift werden, um Aussagen über die Antenne selbst machen zu können? Das VSWR-Meter muss eingeschleift werden zwischen

- A Antennenkabel und Antenne.
- B Senderausgang und Antennenkabel.
- C Antennenkabel und Dummy Load.
- D Senderausgang und Antennenanpassgerät.

TJ207 Ein Stehwellenmessgerät wird in ein ideal angepasstes Sender-/Antennensystem eingeschleift. Das Messgerät sollte

- A ein Stehwellenverhältnis von 1 anzeigen.
- B einen Rücklauf von 100% anzeigen.
- C ein Stehwellenverhältnis von 0 anzeigen.
- D ein Stehwellenverhältnis von unendlich anzeigen.

TJ208 Welches dieser Messgeräte ist für genaue Frequenzmessungen am besten geeignet?

- A Ein Frequenzzähler
- B Ein Resonanzwellenmesser
- C Ein Oszilloskop
- D Ein Universalmessgerät


TJ209 Wie misst man das Stehwellenverhältnis? Man misst es

- A mit einer VSWR-Messbrücke.
- B mit einem Absorptionswellenmesser oder einem Dipmeter.
- C durch Strommessung am Anfang und am Ende der Speiseleitung.
- D durch Spannungsmessung am Anfang und am Ende der Speiseleitung.

TJ210 Ein Stehwellenmessgerät wird eingesetzt bei Sendern zur Messung

- A der Antennenanpassung.
- B der Oberwellenausgangsleistung.
- C der Bandbreite.
- D des Wirkungsgrades.

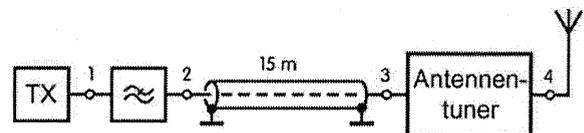TJ211 An welchem Punkt sollte das Stehwellenmessgerät eingeschleift werden, um zu prüfen, ob der Sender gut an die Antennenanlage angepasst ist?



- A Punkt 1
- B Punkt 2
- C Punkt 3
- D Punkt 4

1.11 Störemissionen, Störfestigkeit, Schutzanforderungen, Ursachen, Abhilfe

1.11.1 Störungen elektronischer Geräte

TK101 Wie äußert sich Zustopfen bzw. Blockierung eines Empfängers?

- A Durch den Rückgang der Empfindlichkeit und ggf. das Auftreten von Brodelgeräuschen.
- B Durch Empfindlichkeitssteigerung.
- C Durch das Auftreten von Pfeifstellen im gesamten Abstimmungsbereich.
- D Durch eine zeitweilige Blockierung der Frequenzeinstellung.

- TK102 Welche Effekte werden durch Intermodulation hervorgerufen?**
- A Es treten Phantomsignale auf, die bei Einschalten eines Abschwächers verschwinden.
 - B Das Nutzsignal wird mit einem anderen Signal moduliert und dadurch unverständlich.
 - C Es treten Pfeifstellen gleichen Abstands im gesamten Empfangsbereich auf.
 - D Dem Empfangssignal ist ein pulsierendes Rauschen überlagert, das die Verständlichkeit beeinträchtigt.

- TK103 Welche Reaktion ist angebracht, wenn Störungen im TV-Rundfunk beim Nachbarn nicht mit den zur Verfügung stehenden Mitteln beseitigt werden können?**
- A Sie empfehlen dem Nachbarn höflich, sich an die Bundesnetzagentur zur Prüfung der Störungsursache zu wenden.
 - B Der Nachbar sollte höflich darauf hingewiesen werden, dass es an seiner eigenen Einrichtung liegt.
 - C Der Nachbar sollte darauf hingewiesen werden, dass Sie hierfür nicht zuständig sind.
 - D Sie benachrichtigen ihren Amateurfunkverband.

- TK104 Bei der Überprüfung des Ausgangssignals eines Senders sollte die Dämpfung der Oberwellen mindestens**
- A den geltenden Richtwerten entsprechen.
 - B 30 dB betragen.
 - C 100 dB betragen.
 - D 20 dB betragen.

- TK105 In welchem Fall spricht man von Einströmungen bei EMV? Einströmungen liegen dann vor, wenn die HF**
- A über Leitungen oder Kabel in das zu überprüfende Gerät gelangt.
 - B über das ungenügend abgeschirmte Gehäuse in die Elektronik gelangt.
 - C über nicht genügend geschirmte Kabel zum Anpassgerät geführt wird.
 - D wegen eines schlechten Stehwellenverhältnisses wieder zum Sender zurück strömt.

- TK106 In welchem Fall spricht man von Einstrahlungen bei EMV? Einstrahlungen liegen dann vor, wenn die HF**
- A über das ungenügend abgeschirmte Gehäuse in die Elektronik gelangt.
 - B über Leitungen oder Kabel in das gestörte Gerät gelangt.
 - C über nicht genügend geschirmte Kabel zum gestörten Empfänger gelangt.
 - D wegen eines schlechten Stehwellenverhältnisses wieder zum Sender zurück strahlt.

- TK107 Wie nennt man die elektromagnetische Störung, die durch die Aussendung des reinen Nutzsignals beim Empfang anderer Frequenzen in benachbarten Empfängern auftreten kann?**
- A Blockierung oder störende Beeinflussung
 - B Störung durch unerwünschte Aussendungen
 - C Störung durch Nebenaussendungen Hinzunehmende
 - D Störung

1.11.2 Ursachen für Störungen

- TK201 Wie kommen Geräusche aus den Lautsprechern einer abgeschalteten Stereoanlage möglicherweise zustande?**
- A Durch Gleichrichtung starker HF-Signale in der NF-Endstufe der Stereoanlage.
 - B Durch Gleichrichtung der ins Stromnetz eingestrahlten HF-Signale an den Dioden des Netzteils.
 - C Durch Gleichrichtung abgestrahlter HF-Signale an PN-Übergängen in der NF-Vorstufe.
 - D Durch eine Übersteuerung des Tuners mit dem über die Antennenzuleitung aufgenommenen HF-Signal.

- TK202 Ein Fernsehgerät wird durch das Nutzsignal einer KW-Amateurfunkstelle gestört. Wie dringt das Signal mit größter Wahrscheinlichkeit in das Fernsehgerät ein?**
- A Über jeden beliebigen Leitungsanschluss und/oder über die ZF-Stufen.
 - B Über die Antennenleitung und über alle größeren ungeschirmten Spulen im Fernsehgerät (z.B. Entmagnetisierungsschleife).
 - C Über die Stromversorgung des Senders und die Stromversorgung des Fernsehgeräts.
 - D Über die Fernsehantenne bzw. das Antennenkabel sowie über die Bildröhre.

- TK203 Die Übersteuerung eines Leistungsverstärkers führt zu**
- A einem hohen Nebenwellenanteil.
 - B lediglich geringen Verzerrungen beim Empfang einer
 - C besseren Verständlichkeit am Empfangsort.
 - D einer Verringerung der Ausgangsleistung.

- TK204 Die gesamte Bandbreite einer FM-Übertragung beträgt 15 kHz. Wie nah an der Bandgrenze kann ein Träger übertragen werden, ohne dass Außerbandaussendungen erzeugt werden?**
- A 7,5 kHz.
 - B 0 kHz.
 - C 15 kHz.
 - D 2,7 kHz.

1.11.3 Maßnahmen zur Störungsbeseitigung

- TK301** Durch welche Maßnahme kann die übermäßige Bandbreite einer 2-m-FM-Übertragung verringert werden? Sie kann verringert werden durch die Änderung der
- A Hubeinstellung
 - B HF-Begrenzereigenschaften
 - C Vorspannungsreglereinstellung
 - D Trägerfrequenz
- TK302** Ein Sender sollte so betrieben werden, dass
- A er keine unerwünschten Aussendungen hervorruft.
 - B die Selbsterregung maximiert wird.
 - C parasitäre Schwingungen vorhanden sind.
 - D die Oberwellenabschirmung minimiert wird.
- TK303** Durch eine Mantelwellendrossel in einem Fernseh-Antennenzuführungskabel
- A werden Gleichtakt-HF-Störsignale unterdrückt. werden
 - B niederfrequente Störsignale unterdrückt.
 - C werden alle Wechselstromsignale unterdrückt.
 - D wird Netzbrummen unterdrückt.
- TK304** Ein Funkamateurliebt in einem Reihenhauses. An welcher Stelle sollte die KW-Drahtantenne angebracht werden, um störende Beeinflussungen auf ein Mindestmaß zu begrenzen?
- A Rechtwinklig zur Häuserzeile mit abgewandter Strahlungsrichtung
 - B Am gemeinsamen Schornstein neben der Fernsehantenne
 - C Entlang der Häuserzeile auf der Höhe der Dachrinne
 - D Möglichst innerhalb des Dachbereichs
- TK305** Beim Betrieb Ihres 2-m-Senders wird bei einem Ihrer Nachbarn ein Fernsehempfänger gestört, der mit einer Zimmerantenne betrieben wird. Zur Behebung des Problems schlagen Sie dem Nachbarn vor,
- A eine außen angebrachte Fernsehantenne zu installieren.
 - B ein doppelt geschirmtes Koaxialkabel für die Antennenleitung zu verwenden.
 - C einen Vorverstärker in die Antennenleitung einzuschleifen.
 - D den Fernsehempfänger zu wechseln.
- TK306** Die Bemühungen, die durch eine in der Nähe befindliche Amateurfunkstelle hervorgerufenen Fernsehstörungen zu verringern, sind fehlgeschlagen. Als nächster Schritt ist
- A die zuständige Außenstelle der Bundesnetzagentur um Prüfung der Gegebenheiten zu bitten.
 - B der Sender an die Bundesnetzagentur zu senden.
 - C die Rückseite des Fernsehgeräts zu entfernen und das Gehäuse zu erden.
 - D ein Fernsehtechniker um Prüfung des Fernsehgeräts zu bitten.
- TK307** Um die Störwahrscheinlichkeit zu verringern, sollte die benutzte Sendeleistung
- A auf das für eine zufrieden stellende Kommunikation erforderliche Minimum eingestellt werden.
 - B nur auf den zulässigen Pegel eingestellt werden.
 - C auf die für eine zufriedenstellende Kommunikation erforderlichen 100 W eingestellt werden.
 - D die Hälfte des maximal zulässigen Pegels betragen.
- TK308** Welches Filter sollte im Störfall für die Dämpfung von Kurzwellensignalen in ein Fernsehantennenkabel eingeschleift werden?
- A Ein Hochpassfilter
 - B Ein Tiefpassfilter
 - C Eine Bandsperre für die Fernsehbereiche
 - D Ein regelbares Dämpfungsglied
- TK309** Was sollte zur Herabsetzung starker Signale eines 28-MHz-Senders in das Fernseh-Antennenzuführungskabel eingeschleift werden?
- A Ein Hochpassfilter
 - B Ein Tiefpassfilter
 - C Ein UHF-Abschwächer
 - D Eine UHF-Bandsperre
- TK310** Welche Filter sollten im Störfall vor die einzelnen Leitungsanschlüsse eines UKW- oder Fernsehempfängers oder angeschlossener Geräte eingeschleift werden, um Kurzwellensignale zu dämpfen?
- A Ein Hochpassfilter vor dem Antennennanschluss und zusätzlich je eine Ferritdrossel vor alle Leitungsanschlüsse der gestörten Geräte.
 - B Je ein Tiefpassfilter unmittelbar vor dem Antennennanschluss und in das Netzkabel der gestörten Geräte.
 - C Eine Bandsperre für die Fernsehbereiche unmittelbar vor dem Antennennanschluss und ein Tiefpassfilter in das Netzkabel der gestörten Geräte.
 - D Ein Bandpassfilter bei 30 MHz unmittelbar vor dem Antennennanschluss und ein Tiefpassfilter in das Netzkabel der gestörten Geräte.

TK311 Die Signale eines 144-MHz-Senders werden in das Koax-Antennenkabel eines FM-Rundfunkempfängers induziert und verursachen Störungen. Eine Möglichkeit zur Verringerung der Störungen besteht darin,

- A eine Mantelwellendrossel einzubauen.
- B die Erdverbindung des Senders abzuklemmen.
- C das Abschirmgeflecht am Antennenstecker des Empfängers abzuklemmen.
- D den 144-MHz-Sender mit einem Tiefpassfilter auszustatten.


TK312 Um die Störwahrscheinlichkeit im eigenen Haus zu verringern, empfiehlt es sich vorzugsweise

- A eine getrennte HF-Erdleitung zu verwenden. Antennen
- B auf dem Dachboden zu errichten.
- C die Amateurfunkgeräte mit einem Wasserrohr zu verbinden.
- D die Amateurfunkgeräte mittels des Schutzleiters zu erden.

TK313 Bei der Hi-Fi-Anlage des Nachbarn wird Einströmung in die NF-Endstufe festgestellt. Eine mögliche Abhilfe wäre

- A geschirmte Lautsprecherleitungen zu verwenden.
- B ein NF-Filter in das Koaxialkabel einzuschleifen.
- C einen Seriendensator in die Lautsprecherleitung einzubauen.
- D ein geschirmtes Netzkabel für den Receiver zu verwenden.

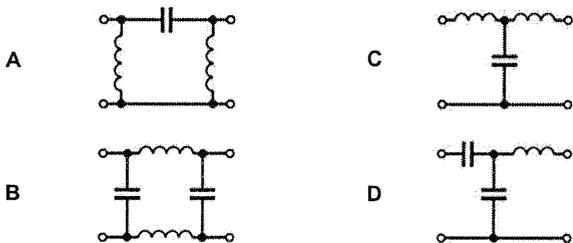TK314 Eine KW-Amateurfunkstelle verursacht im Sendebetrieb in einem in der Nähe betriebenen Fernsehempfänger Störungen. Welches Filter schleifen Sie in das Fernsehantennenkabel ein, um die Störwahrscheinlichkeit zu verringern?



TK315 Bei einem Wohnort in einem Ballungsgebiet empfiehlt es sich, während der abendlichen Fernsehstunden

- A mit keiner höheren Leistung zu senden als für eine sichere Kommunikation erforderlich ist.
- B nur mit effektiver Leistung zu senden.
- C nur mit einer Hochgewinn-Richtantenne zu senden.
- D die Antenne unterhalb der Dachhöhe herabzulassen.

TK316 Falls sich eine Antenne in der Nähe und parallel zu einer 230-V-Wechselstrom-Freileitung befindet,

- A können Hochfrequenzströme eingekoppelt werden.
- B können harmonische Schwingungen erzeugt werden.
- C könnte erhebliche Überspannung im Netz erzeugt werden.
- D kann 50-Hz-Modulation aller Signale auftreten.

TK317 Eine 435-MHz-Sendeantenne mit hohem Gewinn ist unmittelbar auf eine UHF-Fernseh-Empfangsantenne gerichtet. Dies führt gegebenenfalls zu

- A einer Übersteuerung eines TV-Empfängers. Problemen
- B mit dem 435-MHz-Empfänger. Eigenschwingungen des
- C 435-MHz-Senders.
- D dem Durchschlag des TV-Antennenkoaxialkabels.

TK318 Im Mittelwellenbereich ergeben sich häufig Spiegelfrequenzstörungen durch

- A Sender im 160-m-Band.
- B UHF-Sender.
- C VHF-Sender.
- D Sender im 10-m-Band.

TK319 Ein korrodierter Anschluss an der Fernseh-Empfangsantenne des Nachbarn

- A kann in Verbindung mit dem Signal naher Sender unerwünschte Mischprodukte erzeugen, die den Fernsehempfang stören.
- B kann in Verbindung mit dem Oszillatorsignal des Fernsehempfängers unerwünschte Mischprodukte erzeugen, die den Fernsehempfang stören.
- C kann in Verbindung mit Einstreuungen aus dem Stromnetz durch Intermodulation Bild- und Tonstörungen hervorrufen.
- D kann in Verbindung mit dem Signal naher Sender parametrische Schwingungen erzeugen, die einen überhöhten Nutzsignalpegel hervorrufen.

1.12 Elektromagnetische Verträglichkeit, Anwendung, Personen- und Sachschutz

1.12.1 Störfestigkeit

TL101 Um eine Amateurfunkstelle in Bezug auf EMV zu optimieren

- A sollten alle Einrichtungen mit einer guten HF-Erdung versehen werden.
- B sollte der Sender mit der Wasserleitung im Haus verbunden werden.
- C sollten alle schlechten Erdverbindungen entfernt werden.
- D sollten Wasserleitungsanschlüsse aus Polyäthylen zur Isolation vorgesehen werden.

1.12.2 Schutz von Personen

TL201 Nach welcher der Antworten kann die ERP (Effective Radiated Power) berechnet werden, und worauf ist die ERP bzw. der zu verwendende Antennengewinn bezogen?

- A $PERP = (P_{\text{Sender}} - P_{\text{Verluste}}) \cdot G_{\text{Antenne}}$ bezogen auf einen Halbwellendipol
- B $PERP = P_{\text{Sender}} \cdot G_{\text{Antenne}} - P_{\text{Verluste}}$ bezogen auf einen isotropen Kugelstrahler
- C $PERP = (P_{\text{Sender}} + P_{\text{Verluste}}) \cdot G_{\text{Antenne}}$ bezogen auf einen Halbwellendipol
- D $PERP = P_{\text{Sender}} + P_{\text{Verluste}} + G_{\text{Antenne}}$ bezogen auf einen isotropen Kugelstrahler

TL202 Nach welcher der Antworten kann die EIRP berechnet werden, und worauf ist die EIRP bzw. der zu verwendende Antennengewinn bezogen?

- A $PEIRP = (P_{\text{Sender}} - P_{\text{Verluste}}) \cdot G_{\text{Antenne}}$ bezogen auf einen isotropen Kugelstrahler
- B $PEIRP = (P_{\text{Sender}} \cdot G_{\text{Antenne}}) - P_{\text{Verluste}}$ bezogen auf einen Halbwellendipol
- C $PEIRP = (P_{\text{Sender}} + P_{\text{Verluste}}) \cdot G_{\text{Antenne}}$ bezogen auf einen Halbwellendipol
- D $PEIRP = P_{\text{Sender}} + P_{\text{Verluste}} + G_{\text{Antenne}}$ bezogen auf einen isotropen Kugelstrahler

TL203 Was versteht man unter dem Begriff "EIRP"?

- A Es ist das Produkt aus der zugeführten Leistung und dem Gewinnfaktor der Antenne und stellt die Leistung dar, die man einem isotropen Strahler zuführen müsste, damit dieser im Fernfeld dieselbe elektrische Feldstärke erzeugt, wie die Antenne.
- B Es ist die Eingangsleistung des verwendeten Senders wie sie in der EMVU-Selbsterklärung anzugeben ist.
- C Es handelt sich um die Leistung, die man im Maximum der Strahlungskeule einer Dipolantenne vorfindet.
- D Es ist das Produkt aus der zugeführten Leistung und dem Antennengewinnfaktor und stellt die durchschnittliche isotrope Spitzenleistung am Senderausgang der Amateurfunkstelle dar, wie sie in der EMVU-Selbsterklärung anzugeben ist.

TL204 Ein Sender mit 0,6 Watt Ausgangsleistung ist über eine Antennenleitung, die 1 dB Kabelverluste hat, an eine Richtantenne mit 11 dB Gewinn (auf Dipol bezogen) angeschlossen. Welche EIRP wird von der Antenne maximal abgestrahlt?

- A 9,8 Watt
- B 6,0 Watt
- C 7,8 Watt
- D 12,7 Watt

TL205 Ein Sender mit 5 Watt Ausgangsleistung ist über eine Antennenleitung, die 2 dB Kabelverluste hat, an eine Antenne mit 5 dB Gewinn (auf Dipol bezogen) angeschlossen. Welche EIRP wird von der Antenne maximal abgestrahlt?

- A 16,4 Watt
- B 6,1 Watt
- C 10,0 Watt
- D 32,8 Watt

TL206 Ein Sender mit 75 Watt Ausgangsleistung ist über eine Antennenleitung, die 2,15 dB (Faktor 1,64) Kabelverluste hat, an eine Dipol-Antenne angeschlossen. Welche EIRP wird von der Antenne maximal abgestrahlt?

- A 75 Watt
- B 123 W
- C 45,7 W
- D 60,6 W

TL207 Muss ein Funkamateurl als Betreiber einer ortsfesten Amateurfunkstelle bei der Sendart F3E und einer Senderleistung von 6 Watt an einer 15-Element-Yagi-Antenne mit 13 dB Gewinn für 2 m die Einhaltung der Personenschutzgrenzwerte nachweisen?

- A Ja, er ist in diesem Fall verpflichtet die Einhaltung der Personenschutzgrenzwerte nachzuweisen.
- B Nein, der Schutz von Personen in elektromagnetischen Feldern ist durch den Funkamateurl erst bei einer Strahlungsleistung von mehr als 10 W EIRP sicherzustellen.
- C Nein, aber er muss die Herzschrittmachergrenzwerte einhalten.
- D Nein, bei der Sendart F3E und Sendezeiten unter 6 Minuten in der Stunde kann der Schutz von Personen in elektromagnetischen Feldern durch den Funkamateurl vernachlässigt werden.

TL208 Sie besitzen einen $\lambda/4$ -Vertikalstrahler. Da Sie für diese Antenne keine Selbsterklärung abgeben möchten und somit nur eine Strahlungsleistung von kleiner 10 W EIRP verwenden dürfen, müssen Sie die Sendeleistung soweit reduzieren, dass sie unter diesem Wert bleiben. Wie groß darf die Sendeleistung dabei sein?

- A kleiner 3 Watt (Zuleitungsverluste vernachlässigt)
- B kleiner 6 Watt (Zuleitungsverluste vernachlässigt)
- C kleiner 10 Watt (Zuleitungsverluste vernachlässigt)
- D kleiner 16,4 Watt (Zuleitungsverluste vernachlässigt)

TL209 Sie möchten den Personenschutz-Sicherheitsabstand für die Antenne Ihrer Amateurfunkstelle für das 10-m-Band und die Betriebsart RTTY berechnen. Der Grenzwert im Fall des Personenschutzes beträgt 28 V/m. Sie betreiben einen Dipol, der von einem Sender mit einer Leistung von 100 W über ein Koaxialkabel gespeist wird. Die Kabeldämpfung sei vernachlässigbar. Wie groß muss der Sicherheitsabstand sein?

- A 2,50 m
- B 1,96 m
- C 5,01 m
- D 13,7 m

TL210 Sie möchten den Personenschutz-Sicherheitsabstand für die Antenne Ihrer Amateurfunkstelle für das 10-m-Band und die Betriebsart FM berechnen. Der Grenzwert im Fall des Personenschutzes beträgt 28 V/m. Sie betreiben eine Yagi-Antenne mit einem Gewinn von 7,5 dBd. Die Antenne wird von einem Sender mit einer Leistung von 100 W über ein langes Koaxialkabel gespeist. Die Kabeldämpfung beträgt 1,5 dB. Wie groß muss der Sicherheitsabstand sein?

- A 5,01 m
- B 3,91 m
- C 2,50 m
- D 20,70 m

TL211 Sie möchten den Personenschutz-Sicherheitsabstand für die Antenne Ihrer Amateurfunkstelle in Hauptstrahlrichtung für das 2-m-Band und die Betriebsart FM berechnen. Der Grenzwert im Fall des Personenschutzes beträgt 28 V/m. Sie betreiben eine Yagi-Antenne mit einem Gewinn von 11,5 dBd. Die Antenne wird von einem Sender mit einer Leistung von 75 W über ein Koaxialkabel gespeist. Die Kabeldämpfung beträgt 1,5 dB. Wie groß muss der Sicherheitsabstand sein?

- A 6,86 m
- B 5,35 m
- C 2,17 m
- D 36,3 m

TL212 Sie errechnen einen Sicherheitsabstand für Ihre Antenne. Von welchem Punkt aus muss dieser Sicherheitsabstand eingehalten werden, wenn Sie bei der Berechnung die Fernfeldnäherung verwendet haben?

- A Von jedem Punkt der Antenne
- B Vom Einspeisepunkt der Antenne
- C Von der Mitte der Antenne, d.h. dort, wo sie am Mast befestigt ist
- D Vom untersten Punkt der Antenne

TL213 Mit welcher Ausgangsleistung rechnen Sie im Fall des Personenschutzes, um den Sicherheitsabstand zu ermitteln?

- A Mit dem Mittelwert der Ausgangsleistung gemittelt über ein Intervall von 6 Minuten.
- B Mit der größten Ausgangsleistung des Transceivers zuzüglich Antennengewinn, korrigiert um den Gewichtungsfaktor für die verwendete Betriebsart.
- C Mit der durchschnittlich benutzten Ausgangsleistung gemittelt über den Betriebszeitraum und korrigiert um den Gewichtungsfaktor für die verwendete Betriebsart.
- D Mit der maximalen Ausgangsleistung des verwendeten Senders zuzüglich 3 dB Messfehler.

TL214 Herzschrittmacher können auch durch die Aussendung einer Amateurfunkstelle beeinflusst werden. Gibt es einen zeitlichen Grenzwert für die Einwirkdauer?

- A Nein, die Feldstärke beeinflusst unmittelbar, also zeitunabhängig.
- B Ja, Grenzwerte gelten im Zeitraum einer Kurzzeitexposition bis zu 6 Minuten.
- C Ja, die Grenzwerte gelten im Zeitraum einer Exposition von 6 Minuten bis zu 8 Stunden.
- D Ja, in Abhängigkeit von der körperlichen Verfassung des Herzschrittmacherträgers.

1.12.3 Sicherheit

TL301 Unter welchen Bedingungen darf das Standrohr einer Amateurfunkantenne auf einem Gebäude mit einer vorhandenen Blitzschutzanlage verbunden werden?

- A Wenn die vorhandene Blitzschutzanlage fachgerecht aufgebaut ist und das Standrohr mit ihr auf dem kürzesten Wege verbunden werden kann.
- B Nach den geltenden Vorschriften muss das Standrohr der Amateurfunkantenne mit einer vorhandenen Gebäude-Blitzschutzanlage verbunden werden.
- C Nach den geltenden Vorschriften muss immer eine eigene Blitzschutzanlage für eine Amateurfunkantenne aufgebaut werden.
- D Die Bedingung ist ein ausreichend großer Querschnitt für die Verbindungsleitung zur Blitzschutzanlage.

TL302 Welches Material und welcher Mindestquerschnitt ist bei einer Erdungsleitung zwischen einem Antennenstandrohr und einer Erdungsanlage nach DIN VDE 0855 Teil 300 für Funksender bis 1 kW zu verwenden?

- A** Als geeigneter Erdungsleiter gilt ein Einzelmasivdraht mit einem Mindestquerschnitt von 16 mm² Kupfer, isoliert oder blank, oder 25 mm Aluminium isoliert oder 50 mm Stahl.
- B** Ein- oder mehrdrähtiger - aber nicht feindrähtiger - isolierter oder blanker Kupferleiter mit mindestens 10 mm² Querschnitt oder ein Aluminiumleiter mit mindestens 16 mm² Querschnitt.
- C** Ein- oder mehrdrähtiger - aber nicht feindrähtiger - isolierter oder blanker Kupferleiter mit mindestens 25 mm² Querschnitt oder ein Aluminiumleiter mit mindestens 50 mm² Querschnitt.
- D** Als geeigneter Erdungsleiter gilt ein Einzeldraht mit einem Mindestquerschnitt von 4 mm² Kupfer, isoliert oder blank, oder 10 mm Aluminium isoliert.

TL303 Unter welchen Bedingungen darf ein Fundamenterder als Blitzschutzerder verwendet werden?

- A** Jeder ordnungsgemäß verlegte Fundamenterder kann verwendet werden, sofern alle Blitzschutzleitungen bis zur Potentialausgleichsschiene getrennt geführt werden.
- B** Nach den geltenden Vorschriften muss immer eine eigene Blitzschutzanlage, also auch ein eigener Fundamenterder, für eine Amateurfunkantenne aufgebaut werden.
- C** Die in den Sicherheitsvorschriften festgelegte zulässige Leitungslänge des Erdungsleiters darf auf keinen Fall überschritten werden.
- D** Die Ausdehnung des Fundamenterders muss größer oder wenigstens gleich der Ausdehnung der Antennenanlage sein.

TL304 Welche Sicherheitsmaßnahmen müssen zum Schutz gegen atmosphärische Überspannungen und zur Verhinderung von Spannungsunterschieden bei Koaxialkabel-Niederführungen ergriffen werden?

- A** Die Außenleiter (Abschirmung) aller Koaxialkabel-Niederführungen müssen über einen Potentialausgleichsleiter normgerecht mit Erde verbunden werden.
- B** Für alle Koaxialkabel-Niederführungen sind entsprechend den Sicherheitsvorschriften Überspannungsableiter vorzusehen.
- C** Neben der Erdung des Antennenmastes sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich.
- D** Die Koaxialkabel müssen das entsprechende Schirmungsmaß aufweisen und entsprechend isoliert sein.

TL305 Welche der Antworten A bis D enthält die heutzutage normgerechten Adern-Kennfarben von 3-adrigen, isolierten Energieleitungen und -kabeln in der Abfolge: Schutzleiter, Außenleiter, Neutralleiter?

- A** grüngelb, braun, blau
- B** braun, grüngelb, blau
- C** grau, schwarz, rot
- D** grüngelb, blau, braun oder schwarz

TL306 Damit die Zulassung eines Kraftfahrzeugs nicht ungültig wird, sind vor dem Einbau einer mobilen Sende-/Empfangseinrichtung grundsätzlich

- A** die Anweisungen des Kfz-Herstellers zu beachten.
- B** die Bedingungen der Bundesnetzagentur für den Einbau mobiler Sendeanlagen einzuhalten.
- C** die Ratschläge des Kfz-Händlers einzuhalten.
- D** die Anweisungen des Amateurfunkgeräte-Herstellers zu beachten.

TL307 Wo sollte aus funktechnischer Sicht eine mobile VHF-Antenne an einem PKW vorzugsweise installiert werden?

- A** Auf der Mitte des Daches.
- B** Auf der hinteren Stoßstange.
- C** Auf dem vorderen Kotflügel.
- D** Auf dem Armaturenbrett.

TL308 Um ein Zusammenwirken mit der Elektronik des Kraftfahrzeugs zu verhindern, sollte das Antennenkabel

- A** möglichst weit von der Fahrzeugverkabelung entfernt verlegt werden.
- B** im Kabelbaum des Kraftfahrzeugs geführt werden.
- C** über das Fahrzeugdach verlegt sein.
- D** entlang der Innenseite des Motorraumes verlegt werden.

2 Prüfungsfragen in den Prüfungsteilen „Betriebliche Kenntnisse“ und „Kenntnisse von Vorschriften“ (Hinweis)

Prüfungsfragen für die Prüfungsteile „Betriebliche Kenntnisse“ und „Kenntnisse von Vorschriften“ sind in einem separaten Fragenkatalog enthalten. Titel siehe Seite 5, Bestelladresse siehe Seite 2.

Grundlagen

	Pegel	Leistungsverhältnis	Spannungsverhältnis	Kennfarbe	Wert	Multiplikator	Toleranz
10 ⁻³ = 0,001	-20 dB	0,01	0,1	Silber	-	10 ⁻²	±10%
10 ⁻² = 0,01	10 dB	0,1	0,32	Gold	-	10 ⁻¹	±5%
10 ⁻¹ = 0,1	-6 dB	0,25	0,5	schwarz	0	10 ⁰	-
10 ⁰ = 1	-3 dB	0,5	0,71	braun	1	10 ¹	±1%
10 ¹ = 10	-1 dB	0,8	0,89	rot	2	10 ²	±2%
10 ² = 100	0 dB	1	1	orange	3	10 ³	-
10 ³ = 1000	1 dB	1,26	1,12	gelb	4	10 ⁴	-
	3 dB	2	1,41	grün	5	10 ⁵	±0,5%
	6 dB	4	2	blau	6	10 ⁶	±0,25%
	10 dB	10	3,16	violett	7	10 ⁷	±0,1%
	20 dB	100	10	grau	8	10 ⁸	-
				weiß	9	10 ⁹	-
				keine	-	-	±20%

Wertkennzeichnung durch Buchstaben

p	Pico	10 ⁻¹²
n	Nano	10 ⁻⁹

μ	Mikro	10 ⁻⁶
m	Milli	10 ⁻³

		10 ⁰
k	Kilo	10 ³

M	Mega	10 ⁶
G	Giga	10 ⁹

Ohmsches Gesetz $U = I \cdot R$

Ladungsmenge $Q = I \cdot t$

Leistung $P = U \cdot I$

Arbeit (Energie) $W = P \cdot t$

Widerstände in Reihenschaltung

Spannungsteiler

$$R_G = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n$$

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{R_1}{R_2}; \quad \frac{U_2}{U_G} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Widerstände in Parallelschaltung

bei 2 Widerständen

$$\frac{1}{R_G} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{R_1}{R_2}; \quad I_G = I_1 + I_2$$

bei n gleichen Widerständen R

$$R_G = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

$$R_G = \frac{R}{n}$$

Effektiv- und Spitzenwerte bei sinusförmiger Wechselspannung

$$U_{\max} = \sqrt{2} \cdot U_{\text{eff}}; \quad U_{\text{eff}} = 0,707 \cdot U_{\max}; \quad U_{\text{ss}} = 2 \cdot U_{\max}$$

Innenwiderstand

$$R_i = \frac{\Delta U}{\Delta I}$$

Gültig ab dem 1. Februar 2007

Frequenz und Wellenlänge	$c = f \cdot \lambda$	mit	$c = c_0 \approx 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$
zugeschnittene Formel	$f[\text{MHz}] = \frac{300}{\lambda [\text{m}]}$		
Frequenz und Periodendauer	$T = \frac{1}{f}$		
Induktiver Widerstand	$X_L = 2 \pi \cdot f \cdot L$		
Induktivitäten in Reihenschaltung	$L_G = L_1 + L_2 + L_3 + \dots + L_n$		
Induktivitäten in Parallelschaltung	$\frac{1}{L_G} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3} + \dots + \frac{1}{L_n}$		
Induktivität	$L = \frac{\mu \cdot A}{l_m} N^2$	$\mu = \mu_0 \cdot \mu_r$	
	$L = N \cdot A_L$	mit A_L in nH	
Übertrager	$\frac{N_1}{N_2} = \frac{U_1}{U_2}$		
Kapazitiver Widerstand	$X_C = \frac{1}{2 \pi \cdot f \cdot C}$		
Kondensatoren in Reihenschaltung	$\frac{1}{C_G} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots + \frac{1}{C_n}$		
bei zwei Kondensatoren	$C_G = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2}$		
Kondensatoren in Parallelschaltung	$C_G = C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_n$		
Kapazität eines Kondensators	$C = \epsilon \cdot \frac{A}{d}$	$\epsilon = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r$	
Elektrische Feldstärke	$E = \frac{U}{d}$		
Schwingkreis	$f_0 = \frac{1}{2 \pi \cdot \sqrt{L \cdot C}}$		
Spiegelfrequenz / Zwischenfrequenz	$f_S = f_E + 2 \cdot f_{ZF}$	für $f_o > f_E$	
	$f_S = f_E - 2 \cdot f_{ZF}$	für $f_o < f_E$	
	$f_{ZF} = f_E \pm f_o$		
Dämpfung	$a = 20 \lg \frac{U_1}{U_2}$ in dB;	$a = 10 \lg \frac{P_1}{P_2}$ in dB	

Verstärkung/Gewinn $g = 20 \lg \frac{U_2}{U_1}$ in dB; $g = 10 \lg \frac{P_2}{P_1}$ in dB

Leistungspegel $p = 10 \lg \frac{P}{P_0}$ in dBm
 Absoluter Pegel: 0 dBm liegt bei $P_0 = 1 \text{ mW}$

ERP/EIRP
 $P_{ERP} = (P_{\text{Sender}} - P_{\text{Verluste}}) \cdot G_{\text{Antenne Dipol}}$
 $P_{EIRP} = (P_{\text{Sender}} - P_{\text{Verluste}}) \cdot G_{\text{Antenne isotrop}}$

Antennengewinne gegenüber dem isotropen Kugelstrahler

	Gewinnfaktor	Gewinn in dBi
Dipol	1,64	2,15 dBi
$\lambda/4$ Vertikal	3,28	5,15 dBi


Feldstärke im Fernfeld einer Antenne *) $E = \frac{\sqrt{30 \Omega \cdot P_{EIRP}}}{r}$

Sicherheitsabstand *) (zugeschnittene Formel) $r = \frac{\sqrt{30 \cdot P_{EIRP} [\text{W}]}}{E [\frac{\text{V}}{\text{m}}]}$

*) für Freiraumausbreitung ab $r > \frac{\lambda}{2 \pi}$

Amplitudenmodulation

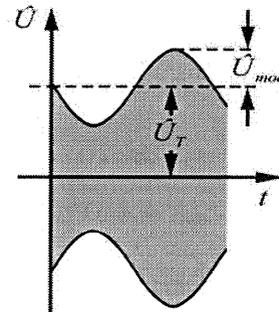Modulationsgrad $m = \frac{U_{mod}}{U_r}$;
 Bandbreite $B = 2 \cdot f_{mod \max}$



Frequenzmodulation

Modulationsindex $m = \frac{\Delta f_r}{f_{mod}}$
 Ungefähre Bandbreite (Carson-Bandbreite) *) $B = 2(\Delta f_r + f_{mod \max})$

*) Bandbreite, in der etwa 99 % der Gesamtleistung eines FM-Signals enthalten sind.
 Um Nachbarkanalstörungen ausreichend zu vermindern sind jedoch höhere Frequenzabstände erforderlich.


Stehwellenverhältnis (VSWR) $s = \frac{U_{\max}}{U_{\min}} = \frac{U_v + U_r}{U_v - U_r}$

Rücklaufende Leistung $P_r = P_v \cdot \left(\frac{s-1}{s+1} \right)^2$ mit $P_r \neq P_v$

Wirkungsgrad $\eta = \frac{P_{ab}}{P_{zu}}$; $\eta_{[\%]} = \frac{P_{ab}}{P_{zu}} \cdot 100\%$; $P_{ab} = P - P_v$

Gültig ab dem 1. Februar 2007

Kabeldämpfungsdiagramm

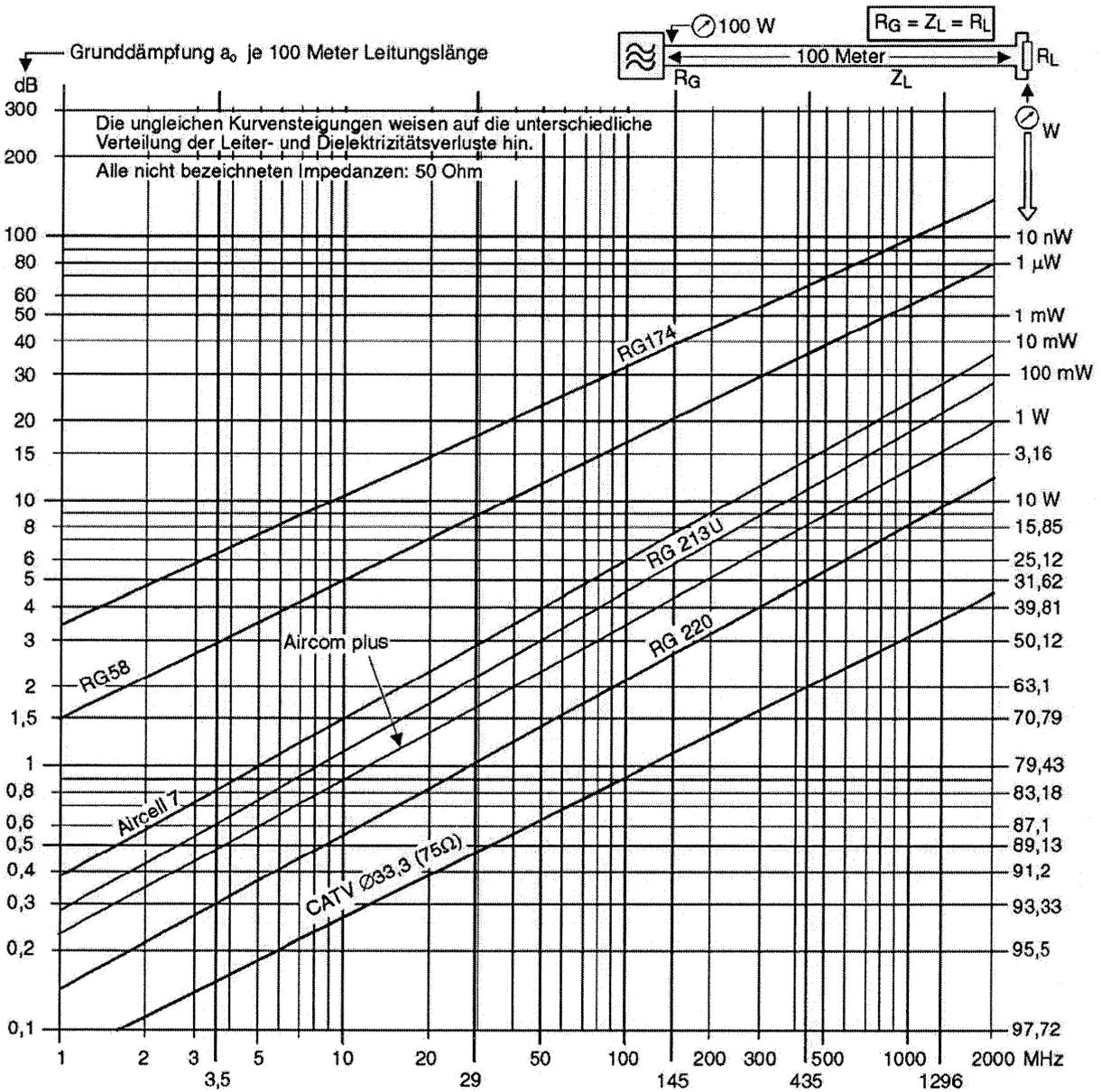

Grunddämpfung verschiedener gebräuchlicher Koaxleitungen in Abhängigkeit von der Betriebsfrequenz für eine Länge von 100 m.